

Verilog HDL

第一部分 硬件描述语言 Verilog HDL 的 基本概念和基本架构

1.硬件描述语言（HDL）概述

- 描述电子电路（特别是数字电路）的语言
- 可从门级、寄存器传输级、行为级进行描述
- 常见的语言：Verilog、VHDL

Verilog HDL语言最初是在1983年由Gateway Design Automation 公司为其模拟器产品开发的硬件建模语言。在1995年成为IEEE标准，称为IEEE Std1364—1995。目前受到了广泛的应用，还在不断的发展和完善中。

2.门原语

Verilog语言提供已经设计好的门，称为门原语（primitive，共12个），这些门可直接调用，不用再对其进行功能描述。

3.门原语调用格式


门原语名 实例名 (端口连接)

注：实例名可省略，端口连接采用输出在前，输入在后。

门原语 (1-6)

and (与)	or (或)	xor (异或)
nand (与非)	nor (或非)	xnor (同或)

and (out, in1, in2);

 


端口连接中第一个是输出，其余是输入，输入个数不限。


门原语 (7,8)

not (非门)
buf (缓冲器)

not (OUT1, IN);

 





buf b1_2out(OUT1, OUT2, IN);

 

端口列表中前面是输出，最后一个输入，输出个数不限。

门原语 (9-12)

bufif1 (控制端1有效缓冲器)	notif1 (控制端1有效非门)
bufif0 (控制端0有效缓冲器)	notif0 (控制端0有效非门)

   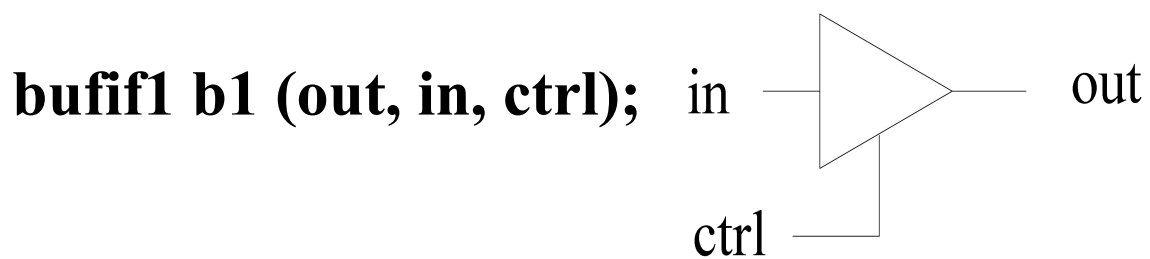

端口列表中前面是输出，中间是输入，最后是使能端，输出个数不限。

第二部分 使用Verilog HDL语言 设计常见的MSI组合电路

模块 (module)

- 模块是Verilog的基本描述单位，用于描述某个设计的功能或结构及其与其它模块通信的外部接口
 - 模块中，可以采用下述方式描述一个设计：
 - 数据流方式
 - 行为方式
 - 结构方式
 - 上述方式的混合
 - 每个模块先要进行端口的定义，并说明输入 (input)、输出 (output)和双向 (inout)，然后对模块功能进行描述。
-

•模块 (module)

模块定义的一般语法结构如下：

module 模块名 (端口名1, 端口名2, 端口名3, ...) ;

 端口类型说明(input, output, inout);

 参数定义(可选);

 数据类型定义(wire, reg等);

} 说明部分

 实例化低层模块和基本门级元件;

 连续赋值语句 (assign) ;

 过程块结构 (initial和always)

 行为描述语句;

} 逻辑功能描述部分，其顺序是任意的

endmodule

•模块 (module)

几种描述方式小结:

•结构描述 (门级描述) 方式:

一般使用Primitive (内部元件)、自定义的下层模块对电路描述。主要用于层次化设计中。


•数据流描述方式:

一般使用assign语句描述, 主要用于对组合逻辑电路建模。

•行为描述方式:

一般使用下述语句描述, 可以对组合、时序逻辑电路建模。

- 1) initial 语句
- 2) always 语句

 

半加器逻辑图

模块名

```
/* Gate-level description of a half adder */
```

```
module HalfAdder_GL(A, B, S, C);
```

```
  input  A, B;    //输入端口声明
```

```
  output S, C;    //输出端口声明
```

```
  wire  A, B, S, C;
```

端口类型说明


```
  xor X1 (S, A, B );
```

```
  and A1 (C, A, B );
```

数据类型说明

```
endmodule
```

功能描述

 


半加器逻辑图

```
/* Dataflow description of a half adder */
module HalfAdder_DF(A, B, S, C);
    input    A, B;
    output    S, C;
    wire      A, B, S, C;
    assign    S = A ^ B;    //赋值
    assign    C = A & B;    //赋值
endmodule
```

```
/* Gate-level description of a half adder */
module HalfAdder_GL(A, B, S, C);
    input    A, B;    //输入端口声明
    output    S, C;    //输出端口声明
    wire      A, B, S, C;

    xor X1 (S, A, B );
    and A1 (C, A, B );
endmodule

 /* Behavioral description of a half adder */
module HalfAdder_BH(A, B, S, C);
    input    A, B;
    output    S, C;
    reg      S, C;    //声明端口数据类型为寄存器
    always @(A or B)    // always语句：循环重复执行
    begin
        S = A ^ B;    //用过程赋值语句描述逻辑功能
        C = A & B;
    end
endmodule
```



不同时期的语法规则有所不同!

半加器逻辑图

```
// module half_adder (S, C, x, y); 1995版  
// output S, C;  
// input x, y;
```

```
module half_adder (output S, C, input x, y); 2001、2005版  
// Instantiate primitive gates  
xor (S, x, y);  
and (C, x, y);  
endmodule
```

第三部分 使用Verilog HDL语言 设计常用触发器

一、行为建模描述DFF

1. 没有异步清零端DFF

//D flip-flop without reset

```
module DFF (Q, D, CLK);
```

```
output Q;
```

```
input D, CLK;
```

```
reg Q;
```


```
always @ (posedge CLK )
```

```
begin
```

```
Q <= D;
```

```
end
```

```
endmodule
```

 

2. 有异步清零端DFF

//D flip-flop with asynchronous reset (V2001,V2005)

```
module DFF (output reg Q, input D, CLK, RST);
```

```
always @ (posedge CLK , negedge RST)
```


```
begin
```

```
if (!RST) Q <= 1'b0; //same as: if (RST == 0)
```

```
else Q <= D;
```

```
end
```

```
endmodule
```

 

3. 有异步清零、置位端DFF

```
module dff_rs_async(clk,r,s,d,q);  
input clk,r,s,d;  
output q;  
reg q;  
always@(posedge clk or posedge r or posedge s)  
begin  
  if(r) q<=1'b0;  
  else if(s) q<=1'b1;  
  else q<=d;  
end  
endmodule
```

