

数字电路与逻辑设计B

第七讲

南京邮电大学

电子与光学工程学院

臧裕斌

四、非完全描述逻辑函数的化简


1. 无关项及非完全描述逻辑函数


- (1) 无关项
- 约束项：不可能出现的取值组合所对应的最小项。
交通灯的指示灯全亮不可能出现
 - 任意项：函数的值可任意规定的取值组合所对应的最小项。
无请求时电梯的状态可任意规定

(2) 非完全描述逻辑函数

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 2, 5) + \sum \phi(3, 7)$$

 例7 一自动供水系统原理示意图如下所示， F_1 为大功率供水机， F_2 为小功率供水机，控制过程为：当水位在A线以下时， F_1 和 F_2 同时启动；当水位在A线和B线之间时，只有 F_1 启动；当水位在B线和C线之间时，只有 F_2 启动；当水位在C线以上时， F_1 和 F_2 停机。试用真值表和逻辑表达式描述该系统的控制功能。




 

解：(1) 列真值表。

设A、B、C为输入变量， F_1 和 F_2 为函数，水位在刻度线以上，相应的输入变量取1；反之，取0。

供水机启动，相应的函数取1，反之，取0。

 

(2) 逻辑函数表达式

$$F_1(C, B, A) = \sum m(0, 1) + \sum \phi(2, 4, 5, 6)$$

$$F_2(C, B, A) = \sum m(0, 3) + \sum \phi(2, 4, 5, 6)$$

C	B	A	F_1	F_2
0	0	0	1	1
0	0	1	1	0
0	1	0	\emptyset	\emptyset
0	1	1	0	1
1	0	0	\emptyset	\emptyset
1	0	1	\emptyset	\emptyset
1	1	0	\emptyset	\emptyset
1	1	1	0	0

2.如何用等式描述下表的4个约束条件？

C	B	A	F_1
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	\emptyset
0	1	1	0
1	0	0	\emptyset
1	0	1	\emptyset
1	1	0	\emptyset
1	1	1	0

作答

C B A	C CB CBA
0 0 0	0 0 0
0 0 1	0 0 0
0 1 0	0 0 0
0 1 1	0 0 0
1 0 0	1 0 0
1 0 1	1 0 0
1 1 0	1 1 0
1 1 1	1 1 1

令 $C=1$

\Rightarrow CBA 允许4组取值

CBA 禁止4组取值

令 $CB=1$

\Rightarrow CBA 允许2组取值

CBA 禁止6组取值

令 $CBA=1$

\Rightarrow CBA 允许1组取值

CBA 禁止7组取值

CBA 允许1组取值 令最小项=1

C B A	C CB CBA
0 0 0	0 0 0
0 0 1	0 0 0
0 1 0	0 0 0
0 1 1	0 0 0
1 0 0	1 0 0
1 0 1	1 0 0
1 1 0	1 1 0
1 1 1	1 1 1

令 $C=0$

\Rightarrow CBA 允许4组取值

CBA 禁止4组取值

令 $CB=0$

\Rightarrow CBA 允许6组取值

CBA 禁止2组取值

令 $CBA=0$

\Rightarrow CBA 允许7组取值

CBA 禁止1组取值

CBA 禁止1组取值 令最小项=0


$\overline{C}\overline{B}\overline{A} = 1$

C	B	A	F
0	0	0	1
0	0	1	\emptyset
0	1	0	\emptyset
0	1	1	\emptyset
1	0	0	\emptyset
1	0	1	\emptyset
1	1	0	\emptyset
1	1	1	\emptyset

$m_0 = 1$

 $m_1 = 0$
 $m_2 = 0$
 $m_3 = 0$
 $m_4 = 0$
 $m_5 = 0$
 $m_6 = 0$
 $m_7 = 0$

相互等价



$m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7 = 0$

如何用等式描述下表的4个约束条件？

	C	B	A	F_1	
	0	0	0	1	
	0	0	1	1	
$\overline{C}B\overline{A}$	0	1	0	\emptyset	$\overline{C}B\overline{A} = 0$
	0	1	1	0	
$C\overline{B}\overline{A}$	1	0	0	\emptyset	$C\overline{B}\overline{A} = 0$
$C\overline{B}A$	1	0	1	\emptyset	$C\overline{B}A = 0$
$CB\overline{A}$	1	1	0	\emptyset	$CB\overline{A} = 0$
	1	1	1	0	

$$\bar{C}B\bar{A} + C\bar{B}\bar{A} + C\bar{B}A + CB\bar{A} = 0 \quad \text{令等式左端为} F$$

		BA			
		00	01	11	10
C	0				1
	1	1	1		1

$C\bar{B}$

$B\bar{A}$

$$F = C\bar{B} + B\bar{A}$$

$$\begin{cases} F_1(C, B, A) = \sum m(0, 1) \\ C\bar{B} + B\bar{A} = 0 \end{cases}$$

$$C\bar{B} + B\bar{A} = 0 \quad \text{约束条件}$$

$C=1, B=0$ 不可能出现
 $B=1, A=0$ 不可能出现

取值限制

		BA			
		00	01	11	10
C	0	1	1		\emptyset
	1	\emptyset	\emptyset		\emptyset

F_1

$$F_1(C, B, A) = \sum m(0,1) + \sum \phi(2,4,5,6)$$

⇕ 等价

$$\begin{cases} F_1(C, B, A) = \sum m(0,1) \\ C\bar{B} + B\bar{A} = 0 \end{cases}$$

C	B	A	F_1
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	∅
0	1	1	0
1	0	0	∅
1	0	1	∅
1	1	0	∅
1	1	1	0

2. 非完全描述逻辑函数的化简

无关项小格既可作为“0”格处理，也可作为“1”格处理，以使化简结果最简为准。

注意：

- (1) 卡诺圈中不可全是无关项；
- (2) 不可把无关项作为实质小项。

3.用卡诺图表示下列逻辑函数

$$\begin{cases} F(A, B, C, D) = \sum m(4, 5, 6, 13, 14, 15) \\ A\bar{B} = 0 \end{cases}$$

作答

例9 用卡诺图化简逻辑函数

$$\begin{cases} F(A, B, C, D) = \sum m(4, 5, 6, 13, 14, 15) \\ A\bar{B} = 0 \end{cases}$$

$AB \backslash CD$		CD			
		00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		1	1	0	1
11		0	1	1	1
10		\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset

$$F(A, B, C, D) = \bar{A} B \bar{C} + A D + B C \bar{D}$$

2.用卡诺图对带约束项的逻辑函数进行化简时，说法正确的是_____。

- ☐ A 无关项小方格只能当0格处理
- ☒ B 无关项小方格可以当0格或者1格处理，以化简结果最简为准
- ☒ C 卡诺圈中不可以全是无关系项
- ☐ D 卡诺圈中可以全是无关系项

提交

3. \emptyset 的运算规则

+	0	1	\emptyset
\emptyset	\emptyset	1	\emptyset

\times	0	1	\emptyset
\emptyset	0	\emptyset	\emptyset

\oplus	0	1	\emptyset
\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset

$$\overline{\emptyset} = \emptyset$$

思考题

1. 如何理解卡诺图中的0和1？
2. 利用卡诺图化简函数的原理是什么？
3. 如何理解“对不可能出现的输入变量取值组合，函数的值可以任意规定”？

五、硬件描述语言（HDL）

1.概述

- 描述电子电路（特别是数字电路）的语言
- 可从门级、寄存器传输级、行为级进行描述
- 常见的语言：Verilog、VHDL

Verilog HDL语言最初是在1983年由Gateway Design Automation 公司为其模拟器产品开发的硬件建模语言。在1995年成为IEEE标准，称为IEEE Std1364—1995。目前受到了广泛的应用。

2.门原语

Verilog语言提供已经设计好的门，称为门原语（primitive，共12个），这些门可直接调用，不用再对其进行功能描述。


3.门原语调用格式

门原语名 实例名 (端口连接)

注：实例名可省略，端口连接采用输出在前，输入在后。

and (与)	or (或)	xor (异或)
nand (与非)	nor (或非)	xnor (同或)

and (out, in1, in2);

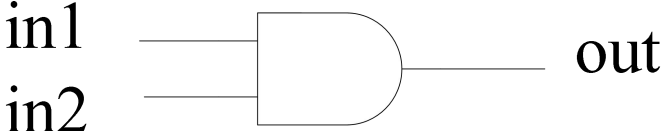


The diagram shows a standard AND gate symbol. It has two input lines on the left, labeled 'in1' and 'in2'. The output line on the right is labeled 'out'.


端口连接中第一个是输出，其余是输入，输入个数不限。

not (非门)
buf (缓冲器)

not (OUT1, IN);

 



buf b1_2out(OUT1, OUT2, IN);

 



端口列表中前面是输出，最后一个输入，输出个数不限。

bufif1 (控制端1有效缓冲器)	notif1 (控制端1有效非门)
bufif0 (控制端0有效缓冲器)	notif0 (控制端0有效非门)

  bufif1 b1 (out, in, ctrl); notif1 n1 (out, in, ctrl);



  bufif0 b0 (out, in, ctrl); notif0 n0 (out, in, ctrl);



端口列表中前面是输出，中间是输入，最后是使能端，输出个数不限。

作业题

2.11*

2.15

* 最简与或式

第3章 组合逻辑电路

一、组合电路的分析

1.分析目的

2.分析步骤

(1)从输入端开始，逐级推导出函数表达式

(2)列真值表

(3)确定逻辑功能

二、组合电路的设计

1.设计目的

2.设计步骤（双轨输入情况下）


(1)列真值表

(2)写最简表达式

(3)画逻辑电路


作业

什么是组合逻辑电路？

 

特点：输出只取决于当时的输入

构成：由门电路构成

 

特点：输出取决于当时的输入、
前一时刻的输出状态

构成：由门电路、触发器构成

3.1 SSI构成的组合电路分析和设计

一、组合电路的分析


1.分析目的：确定电路实现的逻辑功能

2.分析步骤

(1)从输入端开始，逐级推导函数表达式，再变换、化简

(2) 列真值表

(3)确定逻辑功能

 

例3.1.1 分析图3.1.1(a)所示电路的逻辑功能。

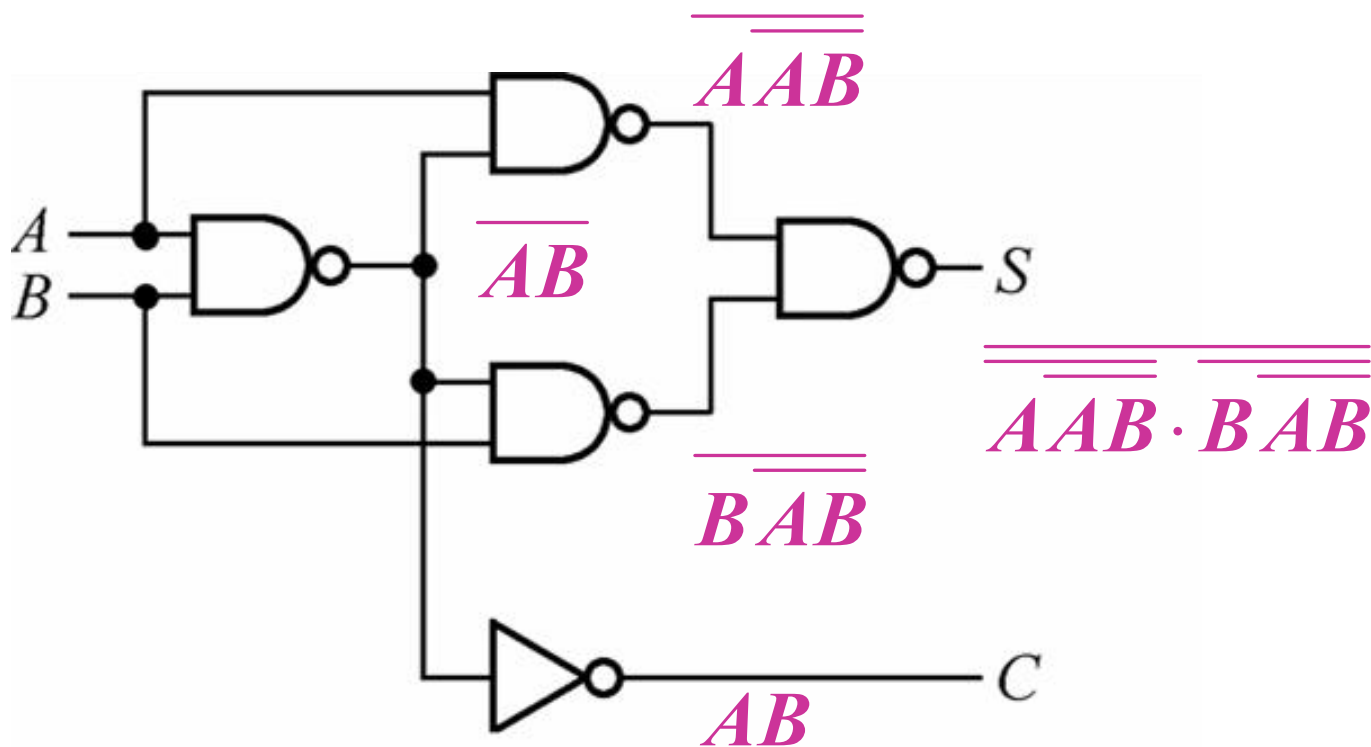


图 3.1.1(a)

解：(1)写出逻辑表达式

$$S = \overline{\overline{A} \overline{AB} \overline{B} \overline{AB}} = A \overline{AB} + B \overline{AB} = A\overline{B} + \overline{A}B$$

$$C = \overline{\overline{AB}} = AB$$

表 4.1.1

(2) 列真值表

(3) 确定逻辑功能

A 、 B 为一位二进制数， S 为本位和， C 为本位向高位的进位。

输入		输出	
A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

只考虑本位两数相加，以及对高位的进位，不考虑低位对本位的进位。因此，此电路完成半加运算，是一个一位半加器。半加器的逻辑符号如下图所示。



 


图 3.1.1 (b)

练习：分析下图所示组合电路的逻辑功能。

 

 

(1) 由逻辑图逐级写出表达式（借助中间变量 P ）。

$$P = \overline{ABC}$$

$$L = AP + BP + CP$$

$$L = \overline{ABC}(A + B + C) = \overline{ABC} + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$$

$$= \overline{ABC} + \overline{ABC}$$


真值表

(2) 由表达式列真值表。

(3) 分析逻辑功能。

当 A 、 B 、 C 三个变量不一致时，输出为“1”，所以该电路为“不一致电路”。

A	B	C	L
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

 

二、组合电路的设计

1.设计目的：确定满足一定逻辑功能的电路

2.设计步骤（双轨输入情况下）

(1)列真值表；

(2)写最简表达式；

(3)画逻辑电路

例 3.1.4 试设计一个1位二进制数全加器电路。


解： (1) 列真值表

表 3.1.4


输 入	输 出
A_i B_i C_{i-1}	C_i S_i
0 0 0	0 0
0 0 1	0 1
0 1 0	0 1
0 1 1	1 0

输 入	输 出
A_i B_i C_{i-1}	C_i S_i
1 0 0	0 1
1 0 1	1 0
1 1 0	1 0
1 1 1	1 1

(2) 写最简表达式;

 

(a) S_i 的卡诺图

 

(b) C_i 的卡诺图

图 3.1.4

$$S_i = A_i \bar{B}_i \bar{C}_{i-1} + \bar{A}_i \bar{B}_i C_{i-1} + A_i B_i C_{i-1} + \bar{A}_i B_i \bar{C}_{i-1}$$

$$C_i = A_i B_i + B_i C_{i-1} + A_i C_{i-1}$$

变换 S_i 、 C_i ，可得

$$S_i = A_i \bar{B}_i \bar{C}_{i-1} + \bar{A}_i \bar{B}_i C_{i-1} + A_i B_i C_{i-1} + \bar{A}_i B_i \bar{C}_{i-1}$$

$$= A_i (\bar{B}_i \bar{C}_{i-1} + B_i C_{i-1}) + \bar{A}_i (\bar{B}_i C_{i-1} + B_i \bar{C}_{i-1})$$

$$= A_i \overline{(B_i \oplus C_{i-1})} + \bar{A}_i (B_i \oplus C_{i-1})$$

$$= A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$


$$C_i = A_i B_i + B_i C_{i-1} + A_i C_{i-1}$$

$$= A_i B_i + (A_i + \bar{A}_i) B_i C_{i-1} + (B_i + \bar{B}_i) A_i C_{i-1}$$


$$= A_i B_i + A_i B_i C_{i-1} + \bar{A}_i B_i C_{i-1} + A_i \bar{B}_i C_{i-1} + A_i \bar{B}_i C_{i-1}$$

$$= A_i B_i + C_{i-1} (A_i \oplus B_i)$$

(3)画逻辑电路，如下图(a)所示。

 

(a) 全加器电路

 


(b) 逻辑符号

图 3.1.5


思考：如何用3个一位全加器实现3位二进制

($A_2A_1A_0$ 和 $B_2B_1B_0$)全加？

 

思考：如何用3个一位全加器实现3位二进制

$(A_2A_1A_0$ 和 $B_2B_1B_0)$ 全加？

 

1.若设计一个1位半减器电路，下列说法正确的是_____。

- ☐ A 输入变量2个，输出变量1个
- ☒ B 输入变量2个，输出变量2个
- ☐ C 输入变量3个，输出变量1个
- ☐ D 输入变量3个，输出变量2个

作业题

3.2