

数字电路与逻辑设计B

第二十讲


南京邮电大学

电子与光学工程学院

臧裕斌

3.存储容量的扩展

 1)字扩展 $1024 \times 4 \Rightarrow 4096 \times 4$



$A_{11}A_{10}$	选中片号	对应地址范围	
0 0	2114(1)	0~1023	00 0...0~00 1...1
0 1	2114(2)	1024~2047	01 0...0~01 1...1
1 0	2114(3)	2048~3071	10 0...0~10 1...1
1 1	2114(4)	3072~4095	11 0...0~11 1...1


$A_{11}A_{10}$	选中片号	$\overline{CS(1)}$	$\overline{CS(2)}$	$\overline{CS(3)}$	$\overline{CS(4)}$
0 0	2114(1)	0	1	1	1
0 1	2114(2)	1	0	1	1
1 0	2114(3)	1	1	0	1
1 1	2114(4)	1	1	1	0

$$CS(1) = \overline{A_{11}}\overline{A_{10}}$$

$$CS(3) = \overline{A_{11}}\overline{A_{10}}$$


$$CS(2) = \overline{A_{11}}A_{10}$$

$$CS(4) = \overline{A_{11}}A_{10}$$

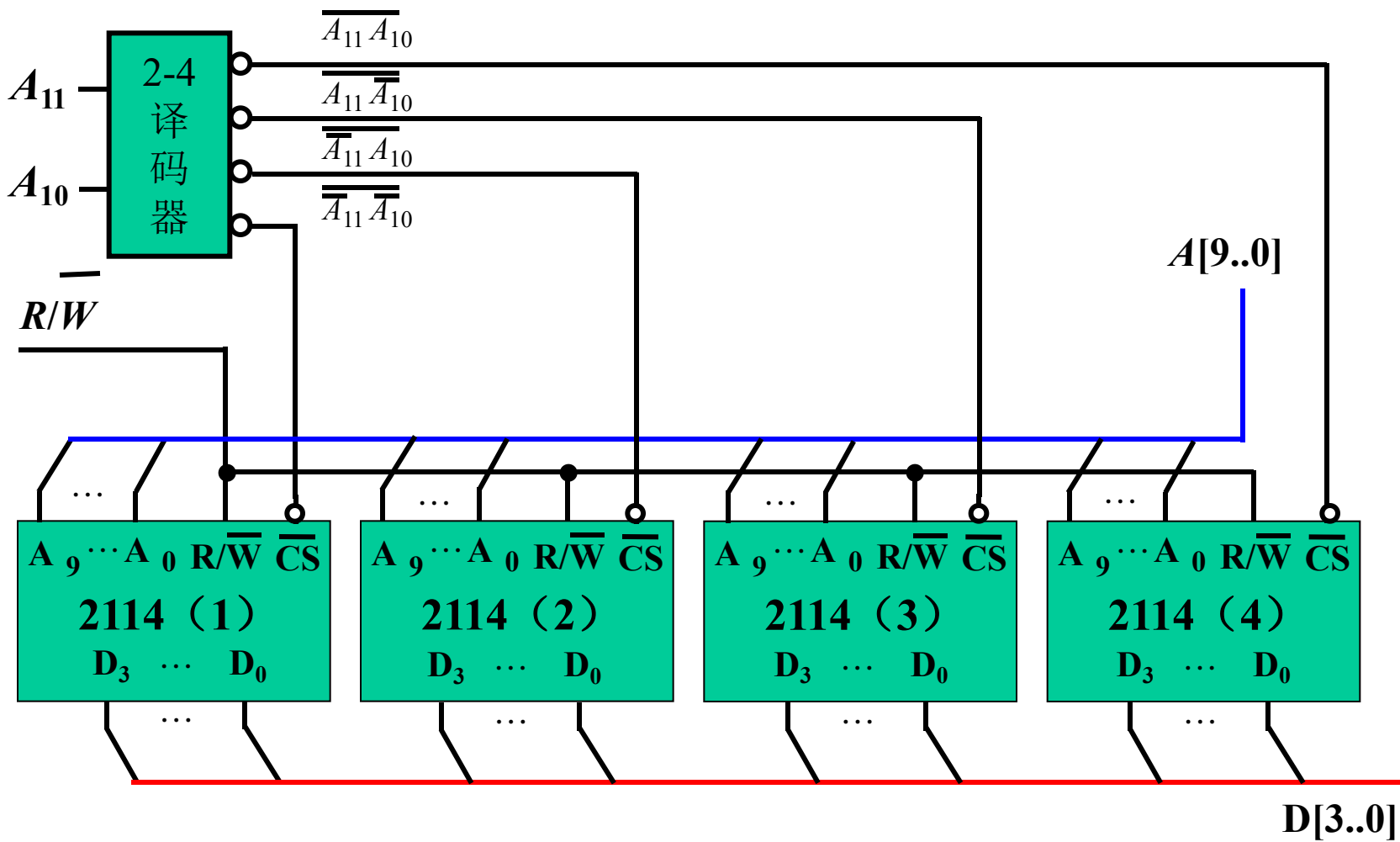


2114芯片字扩展

 2) 位扩展 $1024 \times 4 \Rightarrow 1024 \times 8$




位扩展示意图

 

6.3 PLA&PAL


【例】用PLA实现如下电路。

 


$$x = ab$$

$$y = \overline{ab} = \overline{a} + \overline{b}$$
 
$$z = ab \oplus c = ab \cdot \overline{c} + \overline{ab} \cdot c = ab\overline{c} + \overline{a}c + \overline{b}c$$




【例】用PAL实现如下电路。

 

$$x = ab$$

$$y = \overline{ab} = \overline{a} + \overline{b}$$
 
$$z = ab \oplus c = ab \cdot \overline{c} + \overline{ab} \cdot c = ab\overline{c} + \overline{a}c + \overline{b}c$$



$$x = ab$$

$$y = \overline{ab} = \bar{a} + \bar{b}$$


$$z = ab\bar{c} + \bar{a}c + \bar{b}c$$

【例】 用PAL实现如下函数。

$$Q_2^{n+1} = \bar{X}Q_1^n\bar{Q}_2^n + \bar{X}\bar{Q}_1^nQ_2^n + X\bar{Q}_1^n\bar{Q}_2^n + XQ_1^nQ_2^n$$

$$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1^n$$
 
$$Z = X\bar{Q}_1^n\bar{Q}_2^n + \bar{X}Q_1^nQ_2^n$$




$$Q_2^{n+1} = \bar{X}Q_1^n\bar{Q}_2^n + \bar{X}\bar{Q}_1^nQ_2^n + X\bar{Q}_1^n\bar{Q}_2^n + XQ_1^nQ_2^n$$


$$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1^n$$

$$Z = X\bar{Q}_1^n\bar{Q}_2^n + \bar{X}Q_1^nQ_2^n$$



6.4 通用阵列逻辑 GAL

 

一、GAL16V8电路结构

 

1.最多有16个引脚作为输入端，最多有8个引脚作为输出端

  

F


1个时钟输入缓冲器

8个输入缓冲器


8个输出反馈缓冲器

1个选通信号输入反相器

8个输出反相器

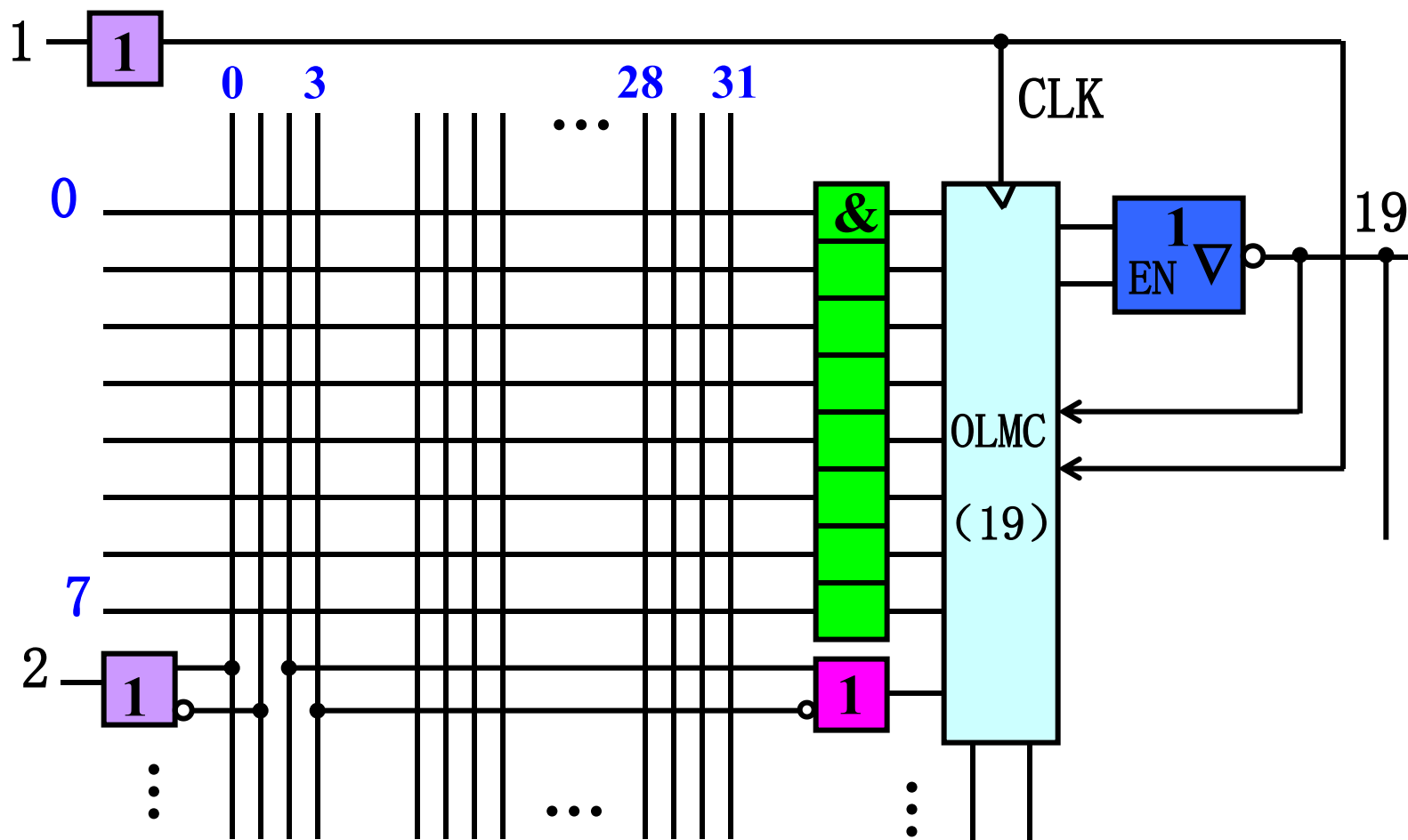

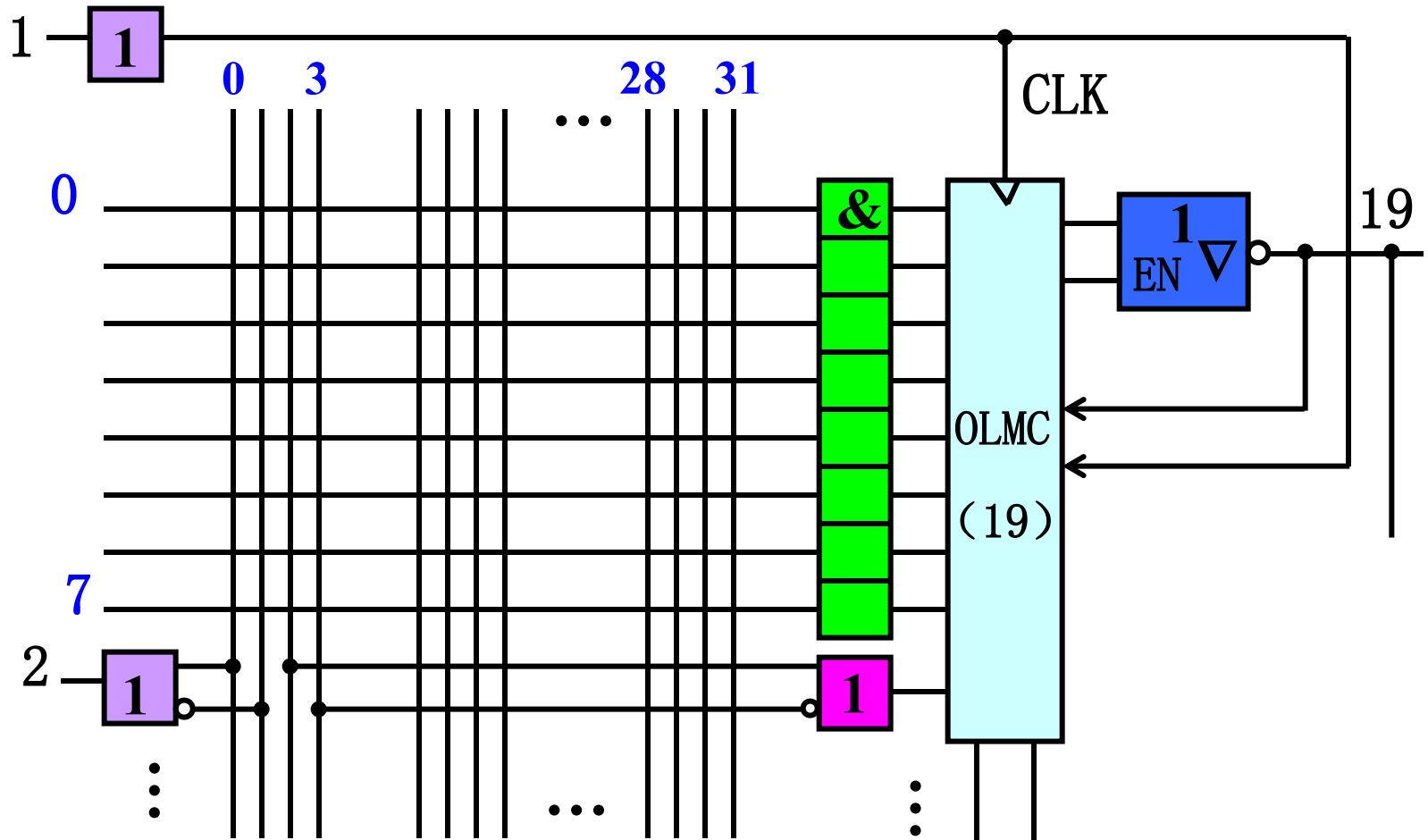2.8 × 8 个与门，可实现 **64 个乘积项** (Product Term)




3.每个与门可实现**16个变量**相乘

二、GAL16V8的OLMC*61-66

1. OLMC的结构

一个OLMC输出
端最多包含8个乘
积项

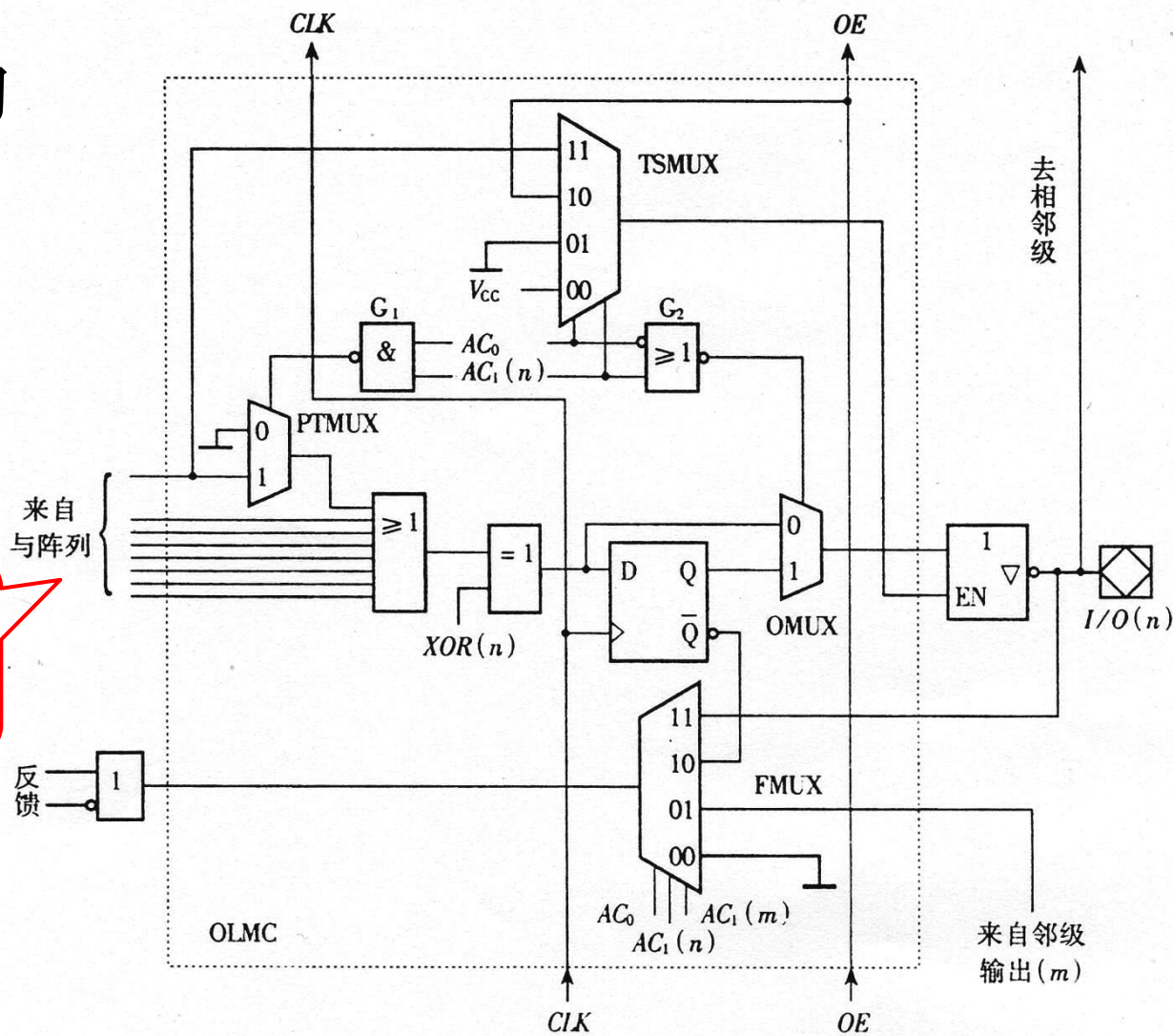

2. OLMC的配置


(1) SYN(Synchronous)、 AC_0 、 $AC_1(n)$ 只能取

“101、100” (simple mode)


或 “111” (complex mode)

或 “011、010” (registered mode)


在 $\text{SYN } AC_0 AC_1(n) = 101$ 时

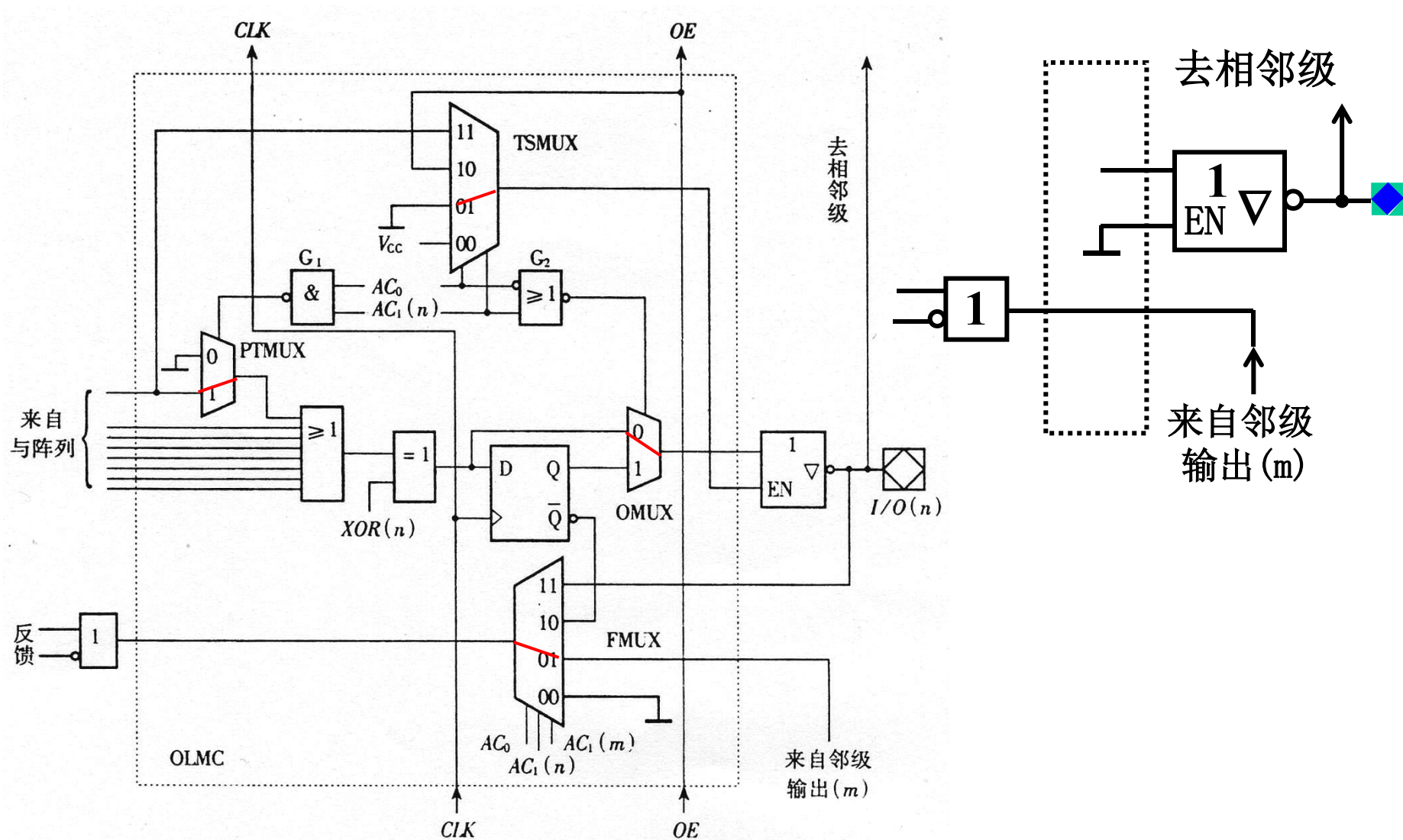

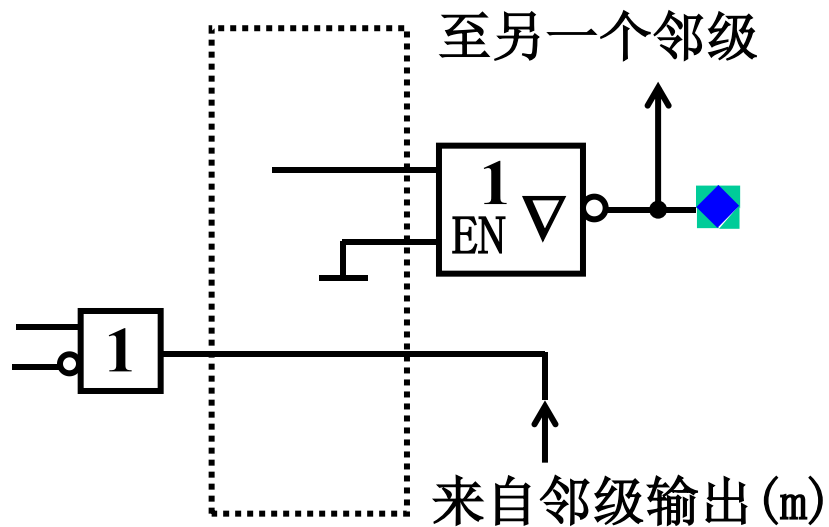(2) 在 $\text{SYN } \text{AC}_0 \text{AC}_1(n) = 101$ 、 100 时 (simple mode)




(a) 专用输入模式

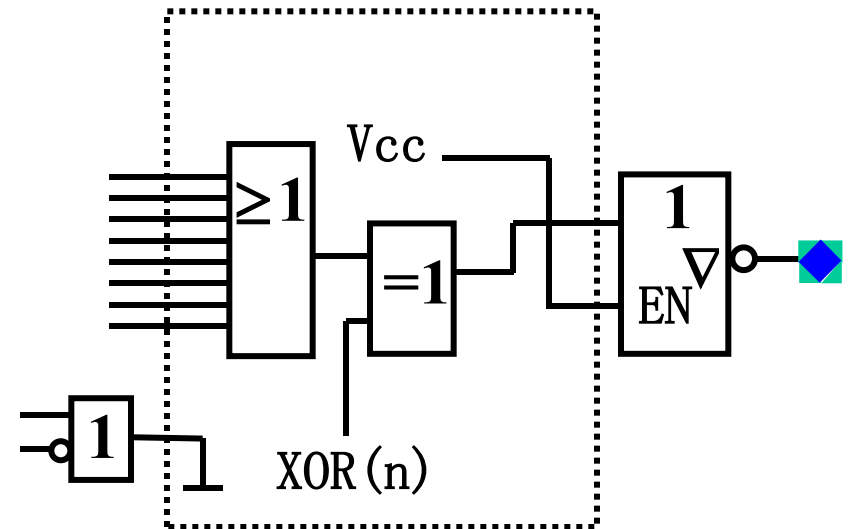

(b) 专用组合输出模式

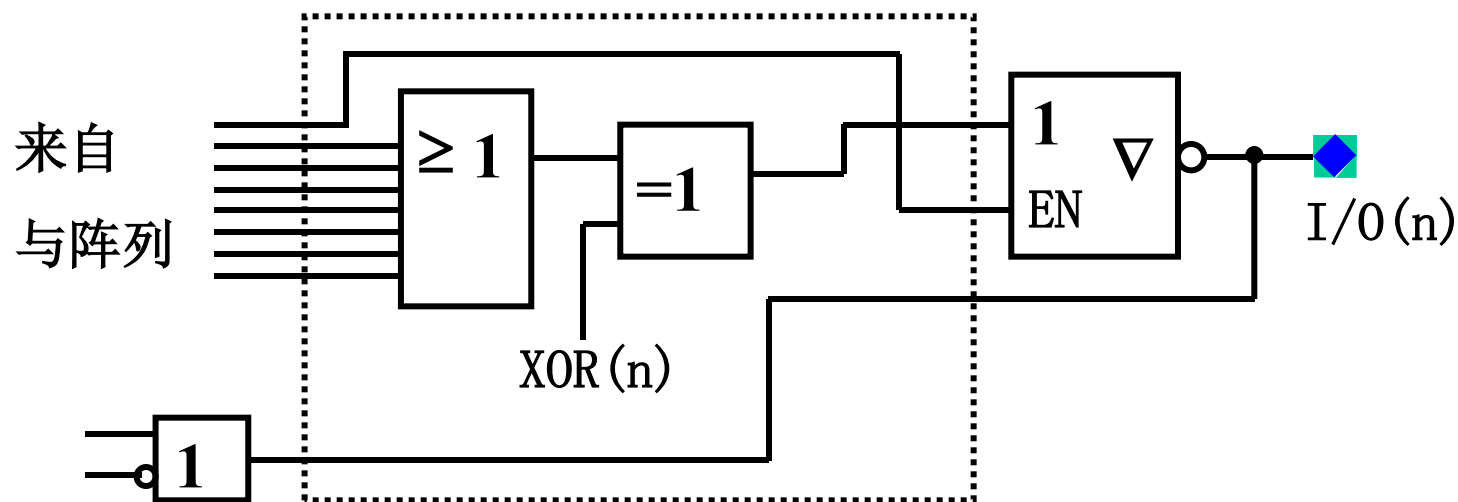
(3)在 $\text{SYN } \text{AC}_0 \text{AC}_1(n) = 111$ 时 (complex mode)




(c) 反馈组合输出模式

(4)在 $\text{SYN } \text{AC}_0 \text{AC}_1(n) = \text{011}$ 、 010 时 (registered mode)

1、11引脚只能分别作clock、output enable端。

 

(d) 时序电路中的组合输出模式

 

(e) 寄存器输出模式

思考题

1.用PLD设计组合电路的原理是什么？

作业题

6.4

6.5