

数字电路与逻辑设计B

第十七讲


南京邮电大学

电子与光学工程学院

臧裕斌

 
1.关于移存型序列码发生器 $Q_i(i=1,\dots,n)$ 端输出的序列码,说法正确的是_____。

- ☐ A 可以产生构成规律不同的 n 个序列码
- ☒ B 只能产生初始码元不同、构成规律相同的序列码




提交

只能获得一列序列码

 

移存型序列码发生器结构图

 

Q_4	101000	101000
Q_3	010001	010001
	101000	101000

Q_4 → 左移1位 Q_3

三、计数型序列码发生器的设计

例5.4.2 设计产生序列码 $F=11110101\dots$ 的计数型序列码发生器。

解： (1)设计模值 $M=8$ 的计数器

(2)设计输出 F 为所需序列码的组合电路

表5.4.2 组合电路真值表

Q_2	Q_1	Q_0	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1


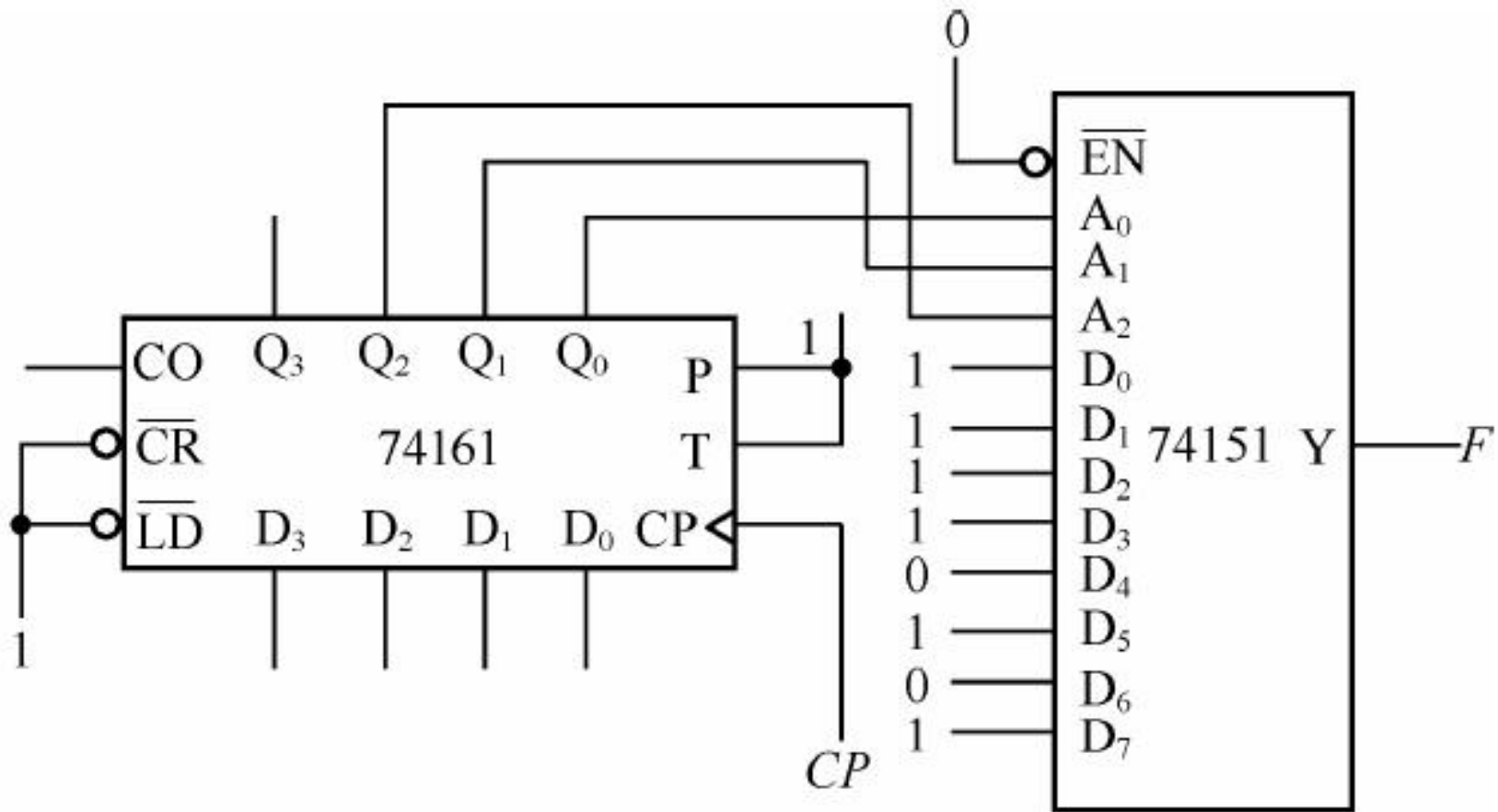


图5.4.5 例5.4.2的逻辑图

 
2.关于计数型序列码发生器 $f_i(i=1,\dots,m)$ 端输出的序列码,说法正确的是_____。

- ☒ A 可以产生构成规律不同的 m 个序列码
- ☐ B 只能产生初始码元不同、构成规律相同的序列码




提交

只能获得一列序列码

 

移存型序列码发生器结构图

能获得多列序列码

 


计数型序列码发生器结构图

5.5 顺序脉冲发生器


一、概述

1. 顺序脉冲概念、作用

 


应用于动态显示、步进电机等方面。

• 静态显示 位选始终选中 每个数码管独占一组段选

 


段选：接数码管独立端

 

位选：接数码管公共端



•动态显示 位选轮流选中 多个数码管公用一组段选

 

视觉暂留现象又称“余晖效应”


影像消失后，人眼仍能继续保留其影像0.1-0.4秒左右的图像

段选Ya~Yg=1111110接数码管C391E

 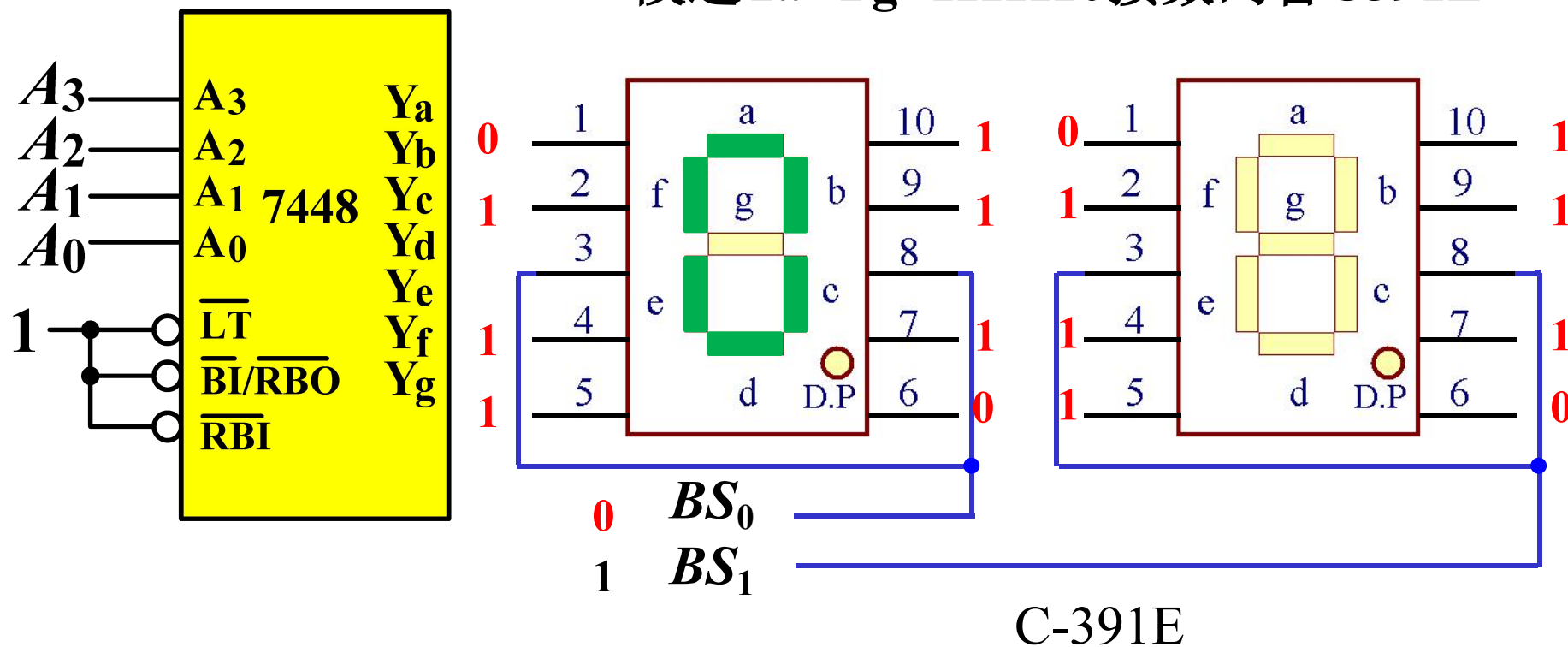


位选 BS_0, BS_1 : 依次输出低电平, 分别接数码管的公共端


段选 $Y_a \sim Y_g = 0110000$ 接数码管 C391E

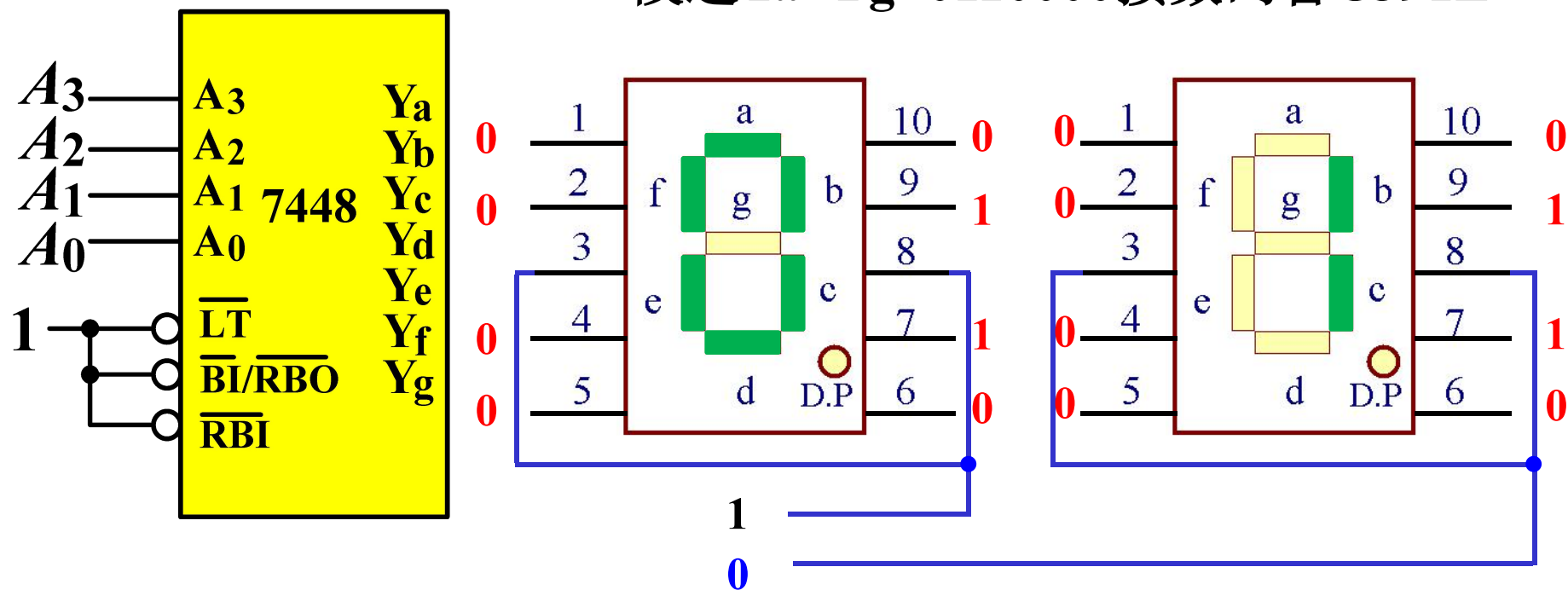



C-391E

 

位选 BS_0, BS_1 : 依次输出低电平, 分别接数码管的公共端

 

硅钢片

  


单四拍

双四拍

八拍



2. 顺序脉冲发生器概念及分类

(1) 概念

 


  (2) 分类

- **节拍分配器**：输出**电位信号**的顺序脉冲发生器
- **脉冲分配器**：输出**脉冲信号**的顺序脉冲发生器



3. 顺序脉冲发生器的设计

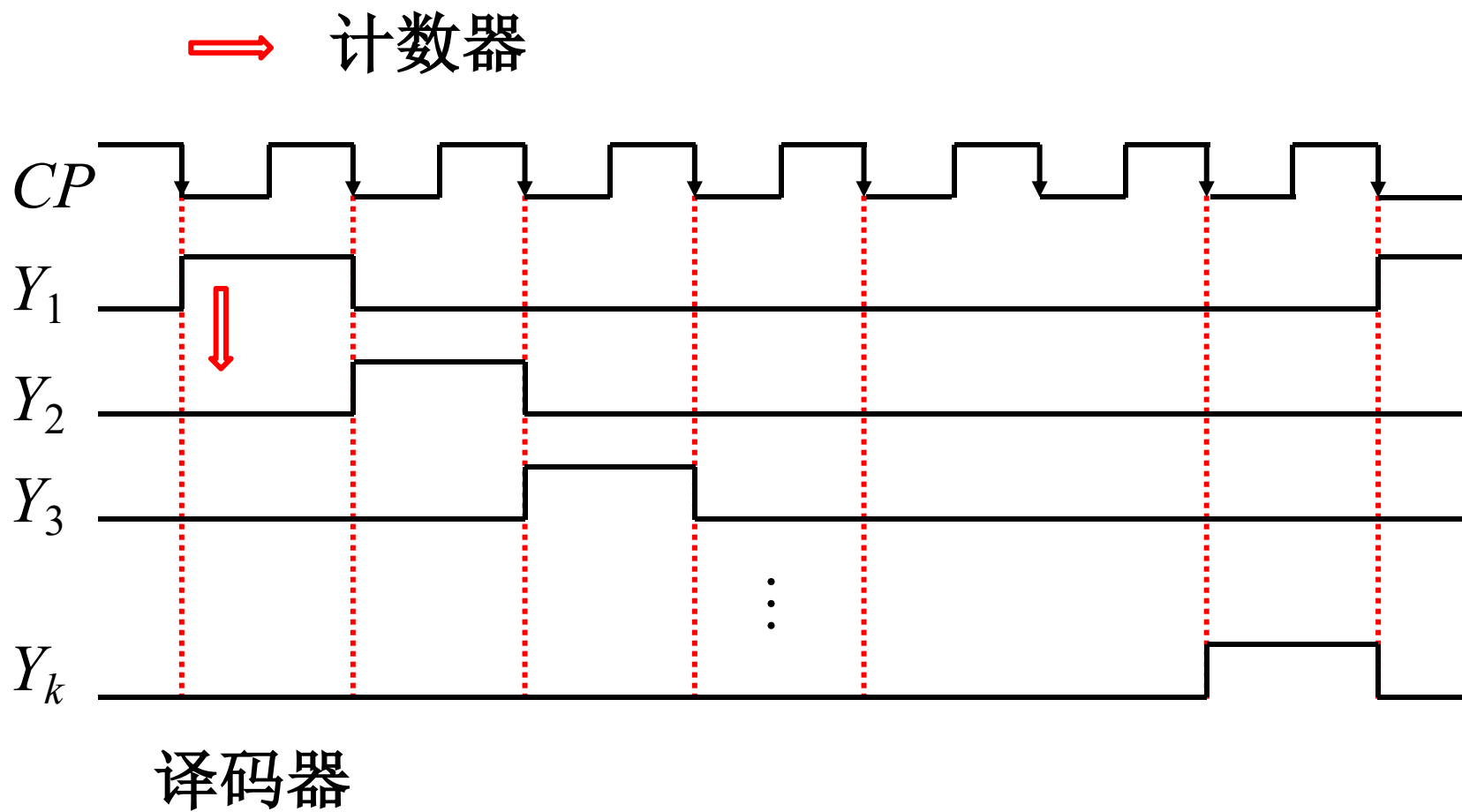

(1) 输出端较多时： 采用计数器和译码器


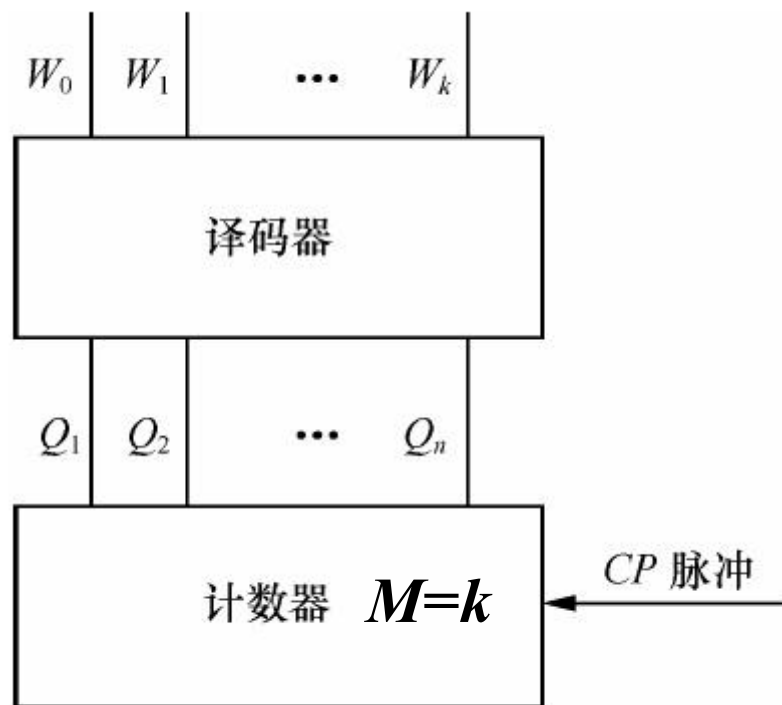



图5.5.1 顺序脉冲发生器的结构框图

(2) 输出端较少时：采用环形计数器

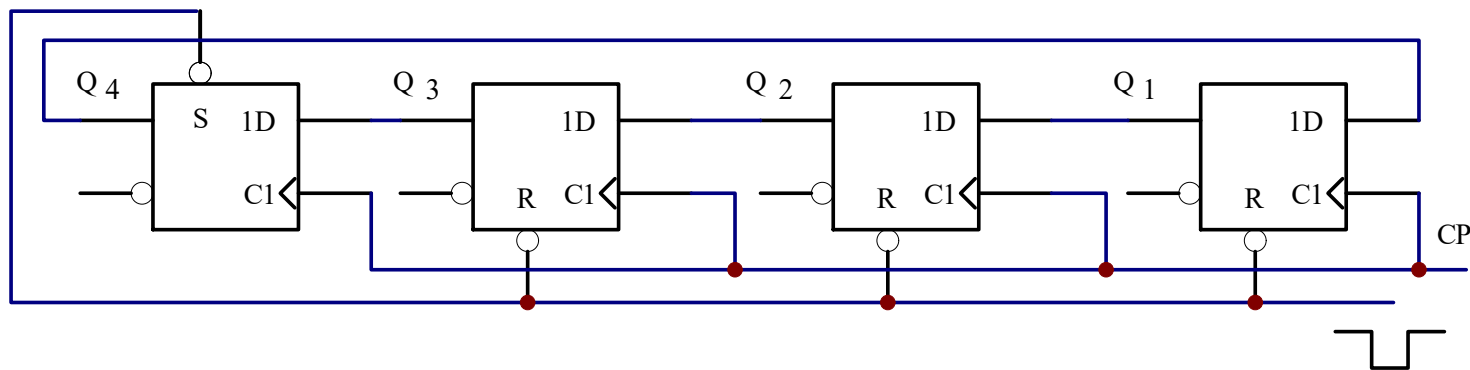


4位触发器构成的环形计数器

例1用环形计数器实现四输出节拍分配器

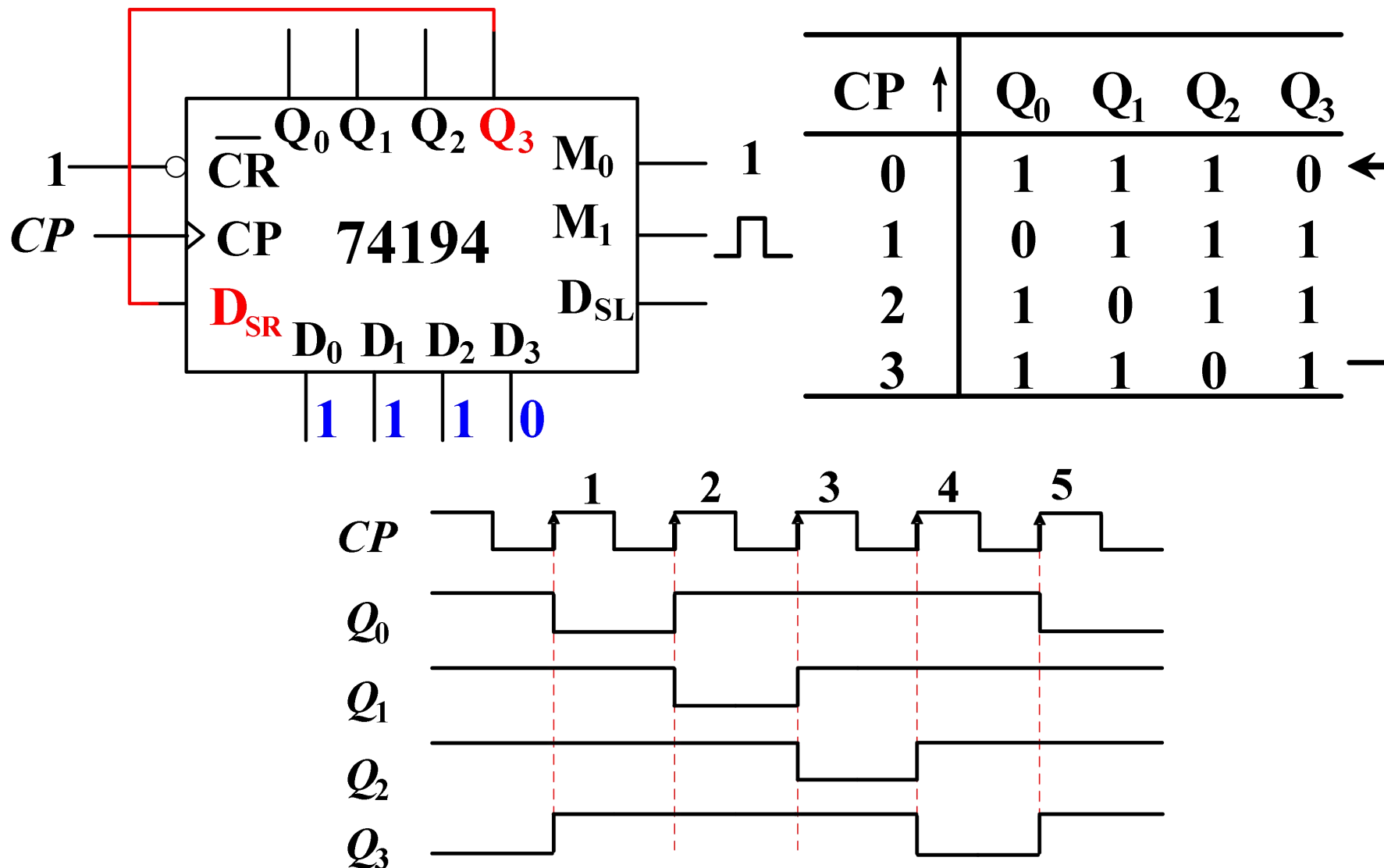

例2 计数器 + 译码器 实现8输出顺序脉冲发生器。

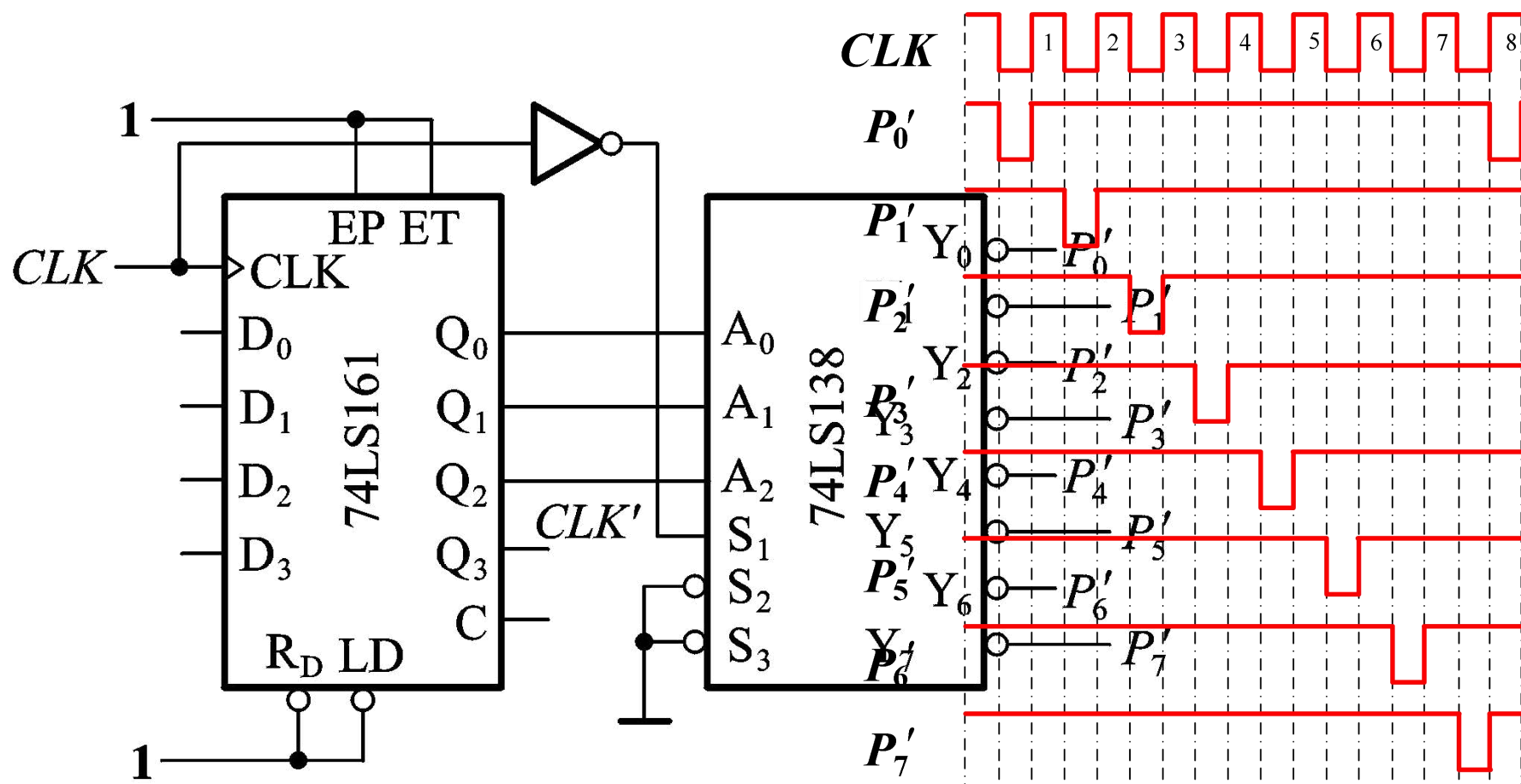

5.6 一般时序电路的分析

一、分析方法

1.分析电路结构

(1)组合电路、存储电路

(2)输入信号 X 、输出信号 Z

(3)电路类型（同步、异步；Mealy、Moore）

2. 写出四组方程

(1)时钟方程

(2)各触发器的激励方程

(3)各触发器的次态方程

(4)电路的输出方程

3. 作状态转移表或状态转移图或波形图
4. 电路的逻辑功能描述

例5.6.1 分析图5.6.1时序电路的逻辑功能。

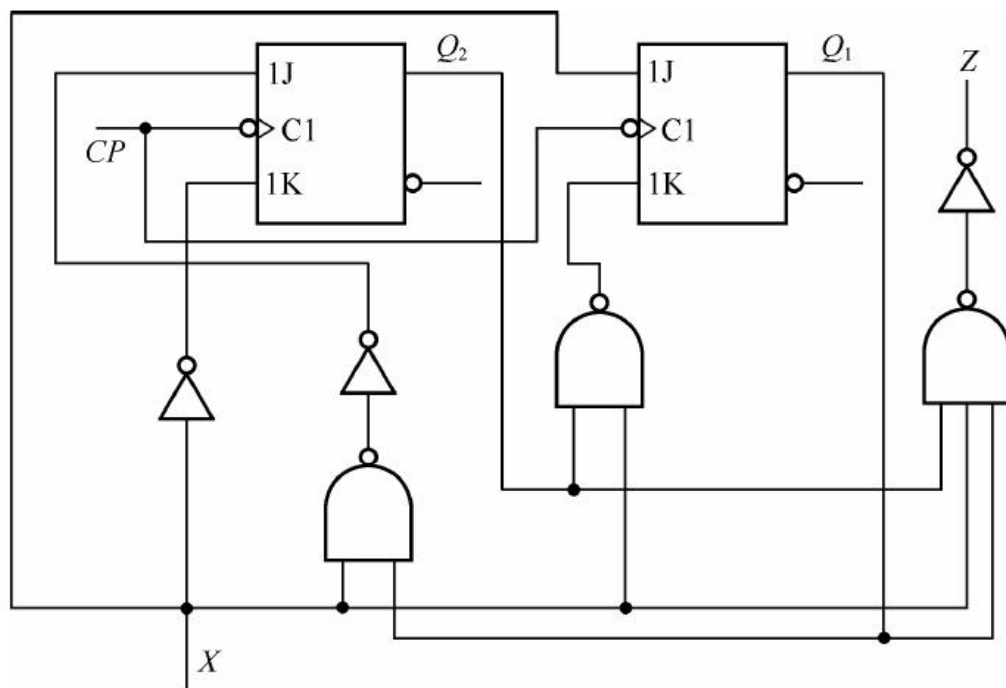


图5.6.1 例5.6.1逻辑图

解：(1) 分析电路结构

2个JKFF构成存储电路；有外部输入 X 与外部输出 Z ；属于Mealy、同步时序电路。


(2) 写出四组方程

①时钟方程 $CP_1 = CP_2 = CP$

②激励方程 $J_2 = XQ_1^n \quad K_2 = \bar{X} \quad J_1 = X \quad K_1 = \overline{XQ_2^n}$

③次态方程 $Q_2^{n+1} = [XQ_1^n X\bar{Q}_2^n + XQ_2^n] \cdot CP \downarrow \quad Q_1^{n+1} = [X\bar{Q}_1^n + XQ_2^n Q_1^n] \cdot CP \downarrow$


④输出方程 $Z = XQ_1^n Q_2^n$

 

(3) 列状态转移表、状态转移图

列状态转移表时，先列草表，再从初态(预置状态或全零状态)按状态转移的顺序整理。

X	Q_2^n	Q_1^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1

 

(4) 电路的逻辑功能描述

连续4 个或4 个以上1 的序列信号检测电路


作业题

5.29

第6章 可编程逻辑器件

6.1 PLD概述

一、概念

 

UIC: **U**niversal **I**ntegrated **C**ircuit

ASIC: **A**pplication **S**pecific **I**ntegrated **C**ircuit;

PLD: **P**rogrammable **L**ogic **D**evice;

PLD $\xrightarrow{\text{利用EDA工具}}$ ASIC

EDA: Electronic Design Automation;

主要包括以下技术

CAD: Computer Aided Design

CAA: Computer Aided Analysis

CAT: Computer Aided Test

二、开发环境

1. PLD开发软件

Intel


⇒ Quartus Prime

Lattice

⇒ Diamond

Xilinx

⇒ Vivado

 

2. PLD开发硬件

- 编程器（编程电缆）
- PC机（或工作站）



SuperPro Z编程器的外观



xilinx platform cable usb下载线缆

三、开发过程

输入

Entry

综合

Synthesis




仿真


Simulation

编程


Programming
  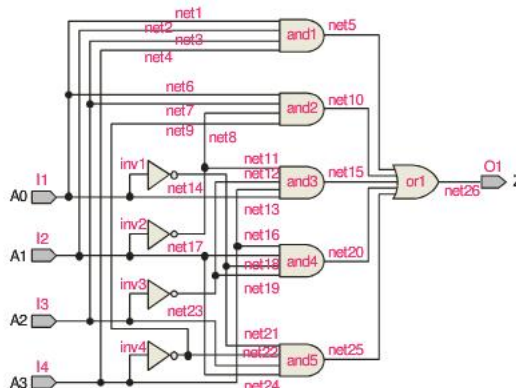
```
module Sequential_Binary_Multiplier (Product, Ready, Multiplicand, Multiplier, Start,
clock, reset_b);
// Default configuration: five-bit datapath
parameter
output          [2*dp_width -1: 0]    dp_width = 5;    // Set to width of datapath
output          Ready;
input           Multiplicand, Multiplier;
input           Start, clock, reset_b;
```




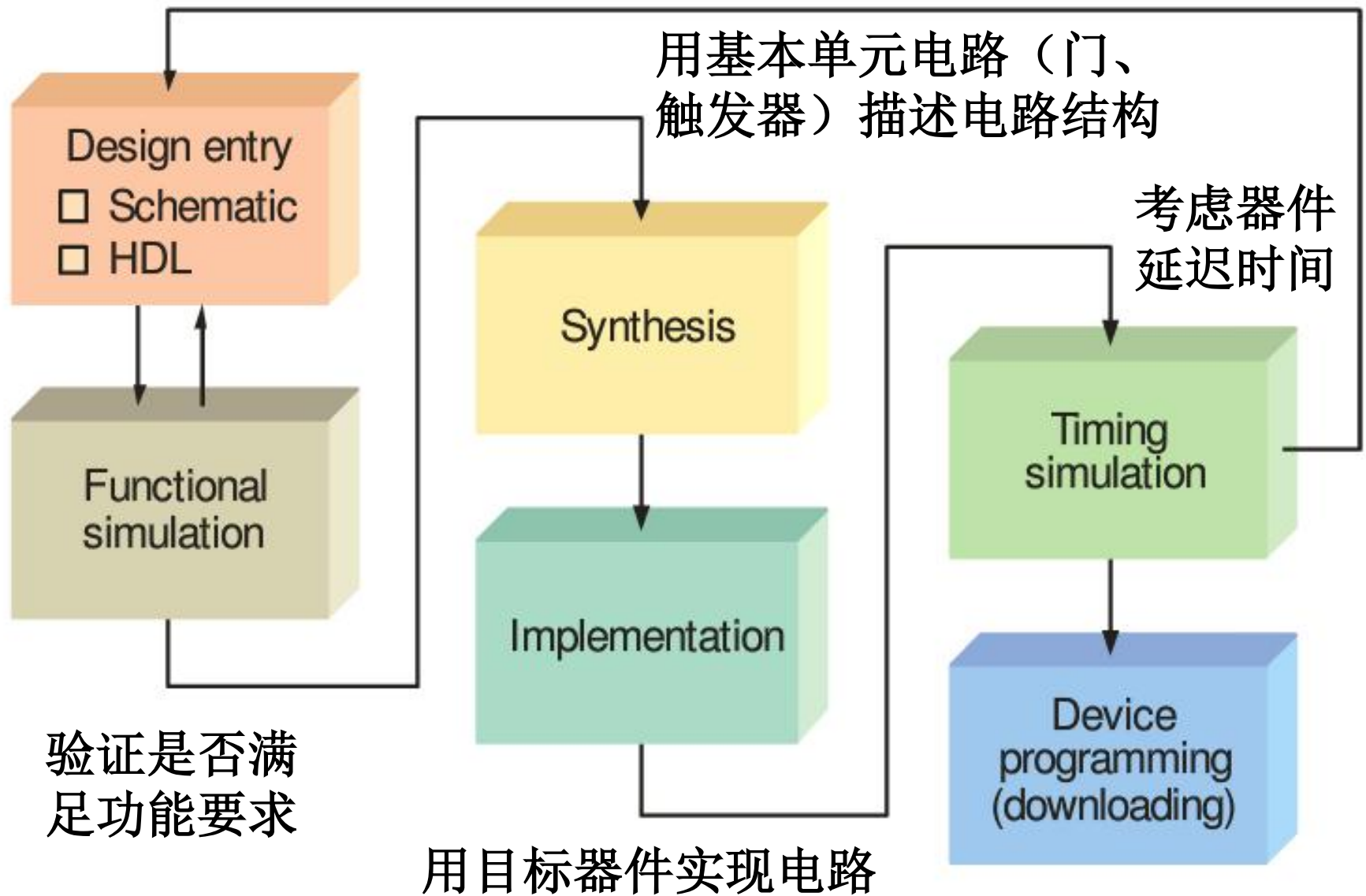

1、设计输入

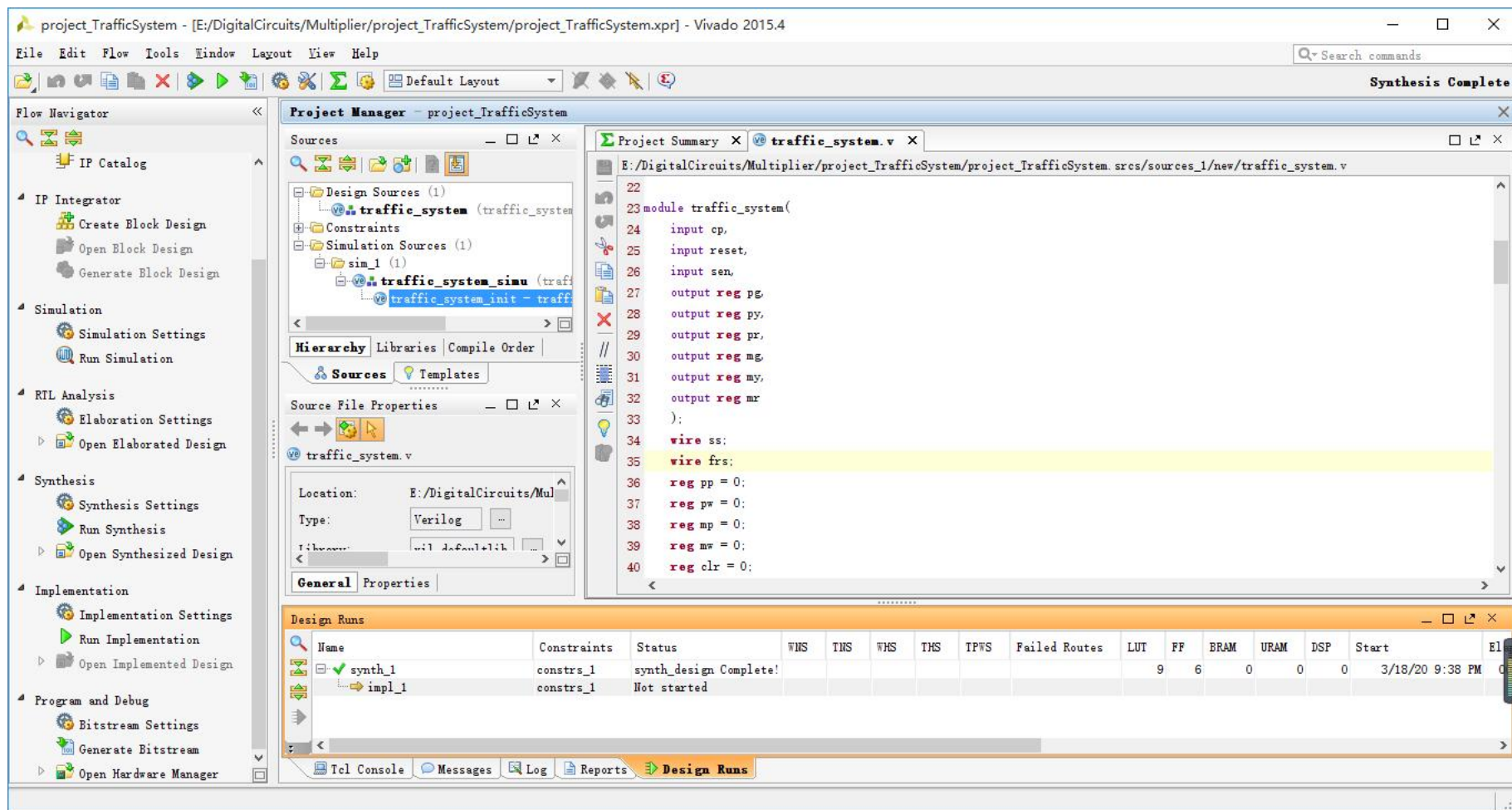


2、仿真界面

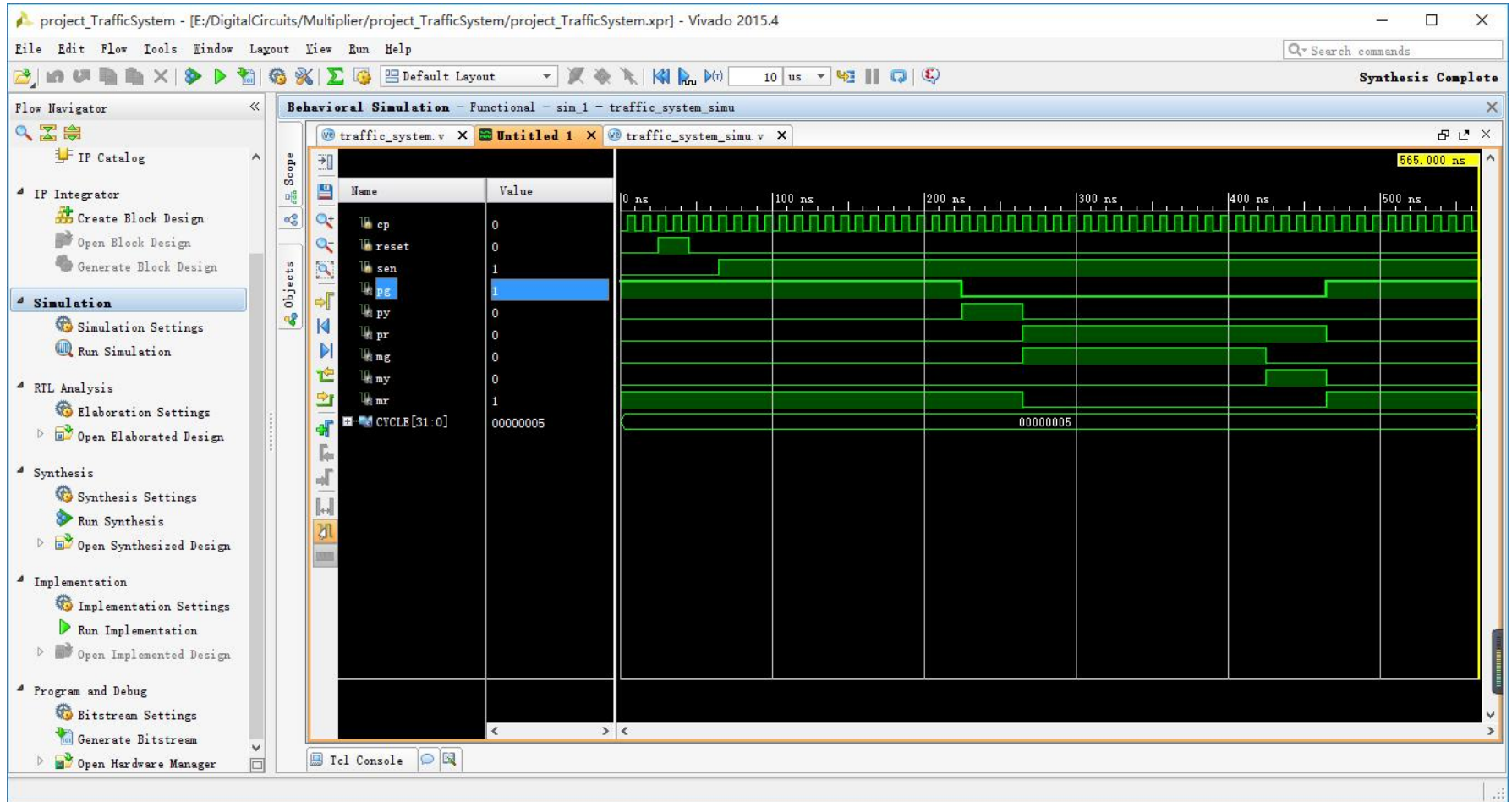


3、编程（下载）

下载电缆

 

试验板

 

开发完成，系统独立运行

6.1.1 PLD的表示方法

一、缓冲电路


二、导线连接

三、与门、或门

四、多路选择器

6.1.2 PLD的基本结构


一、PLD实现各种逻辑功能的依据

 


- PLD内包含门和触发器
- PLD内包含存储器和触发器

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>F</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

二、基于与—或阵列结构的PLD

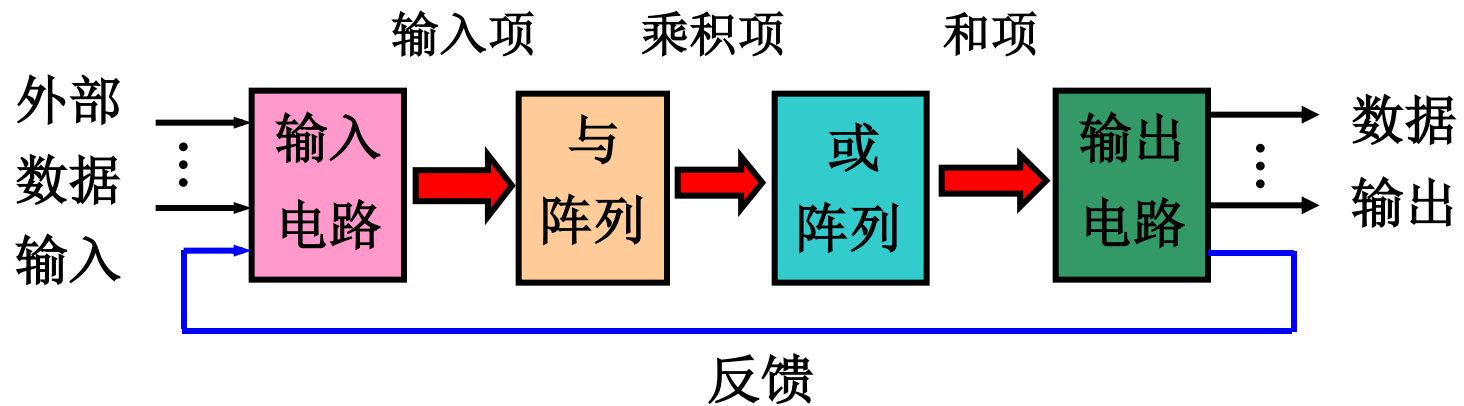


三、基于查询表结构的PLD

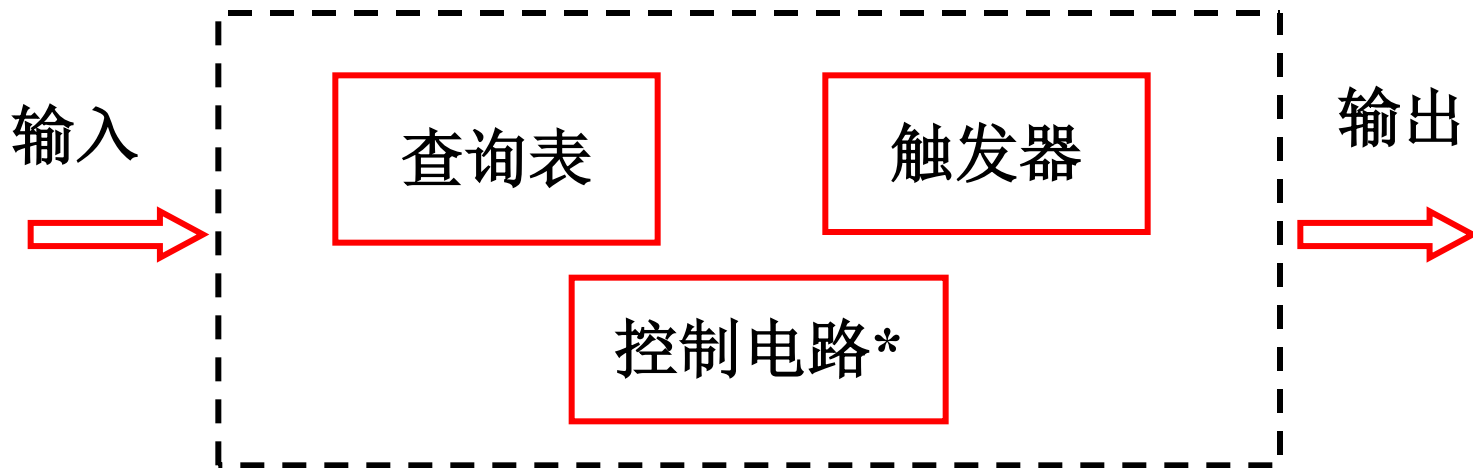

控制触发器的触发方式、激励信号等



四、可编程功能的实现

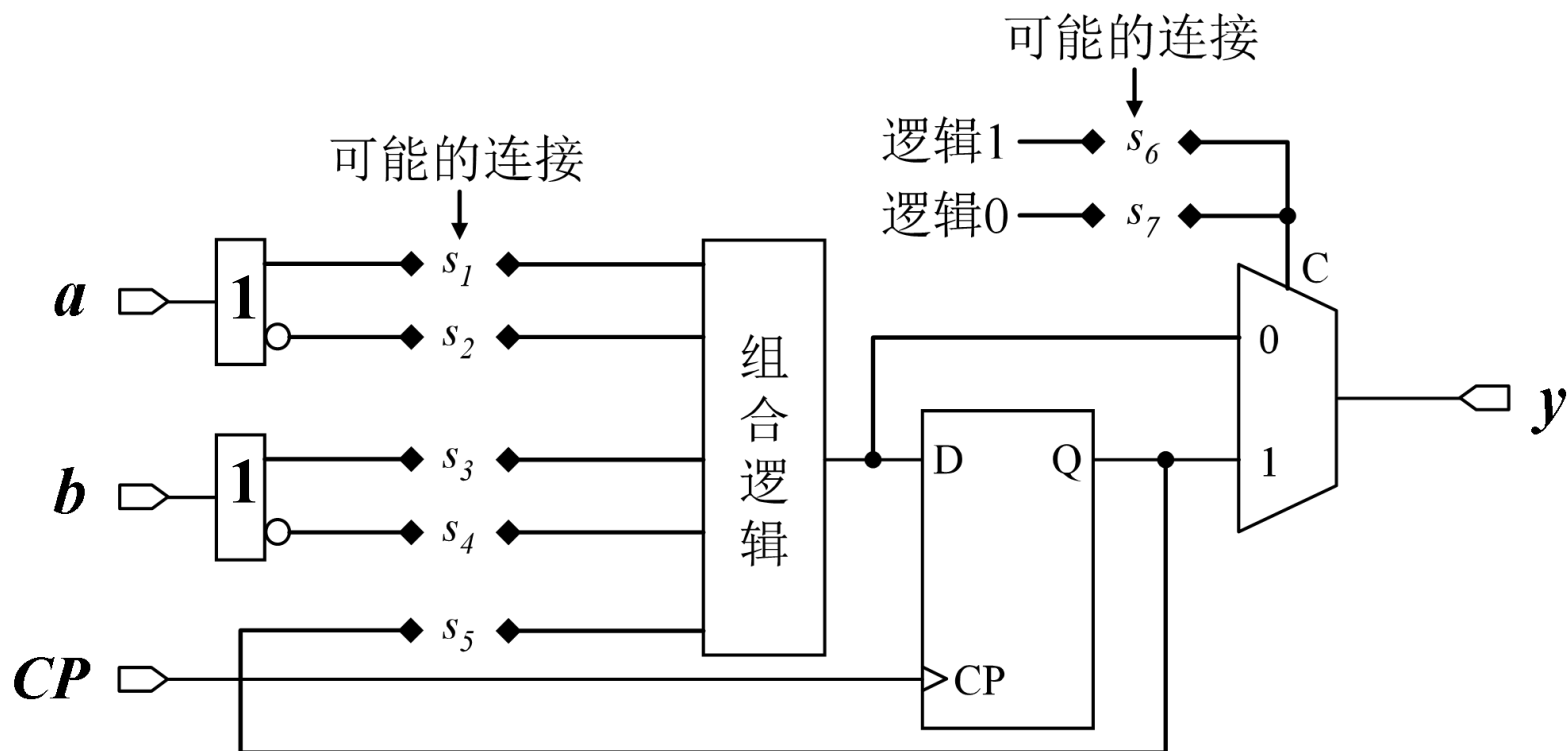



一个简单的可编程模块

6.1.3 PLD的制造工艺*16-21


1. 基于掩模技术的PLD

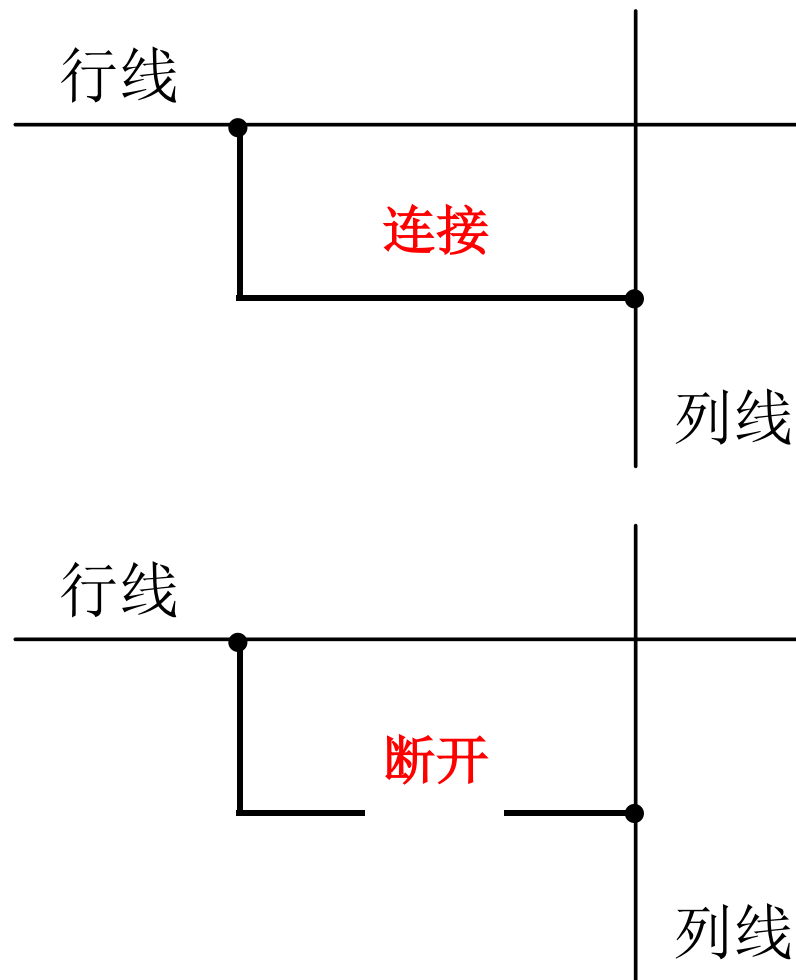 


2.基于熔丝（或反熔丝）技术的PLD

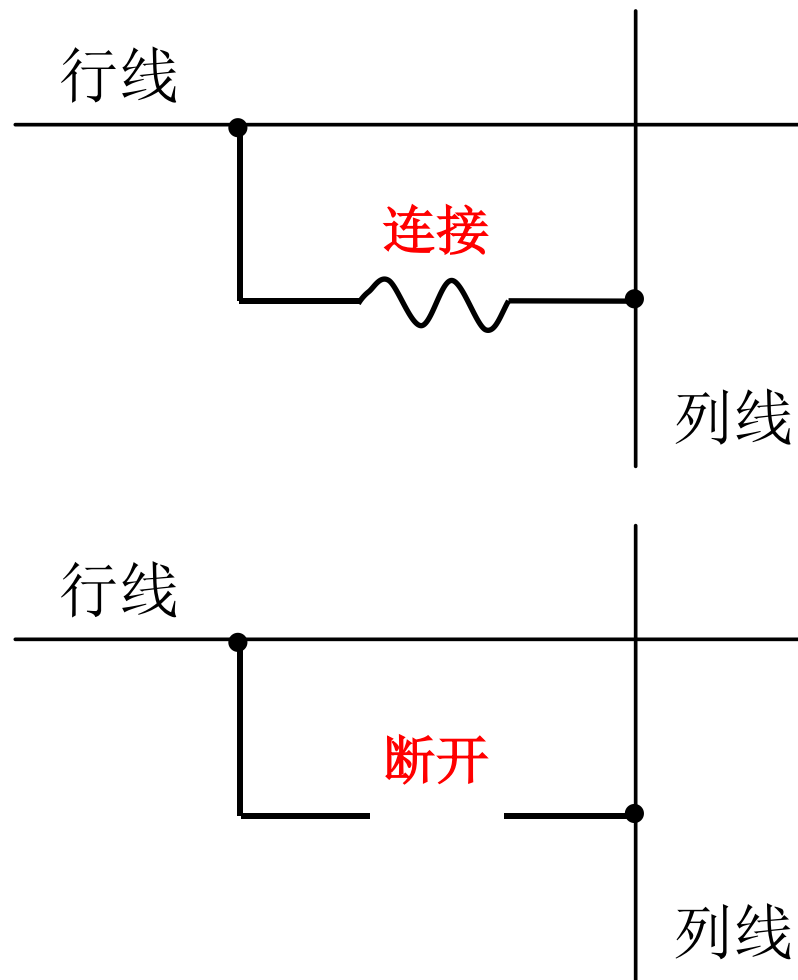 

3.紫外线可擦除的PLD

 

连接

 


断开

Stacked-gate Injection MOS


写入：利用高压捕获电子；擦除：紫外线。

20min；几十次

4.电可擦除的PLD

 

连接

 


断开

Floating Gate Tunnel Oxide


写入、擦除：隧道效应。

10ms；上千次。

5.基于Flash技术的PLD

 

连接


 


断开

写入时**利用高压捕获电子**；


擦除时利用**隧道效应**。

6.基于SRAM技术的PLD

  


6.1.4 PLD的分类

一、按集成度分类

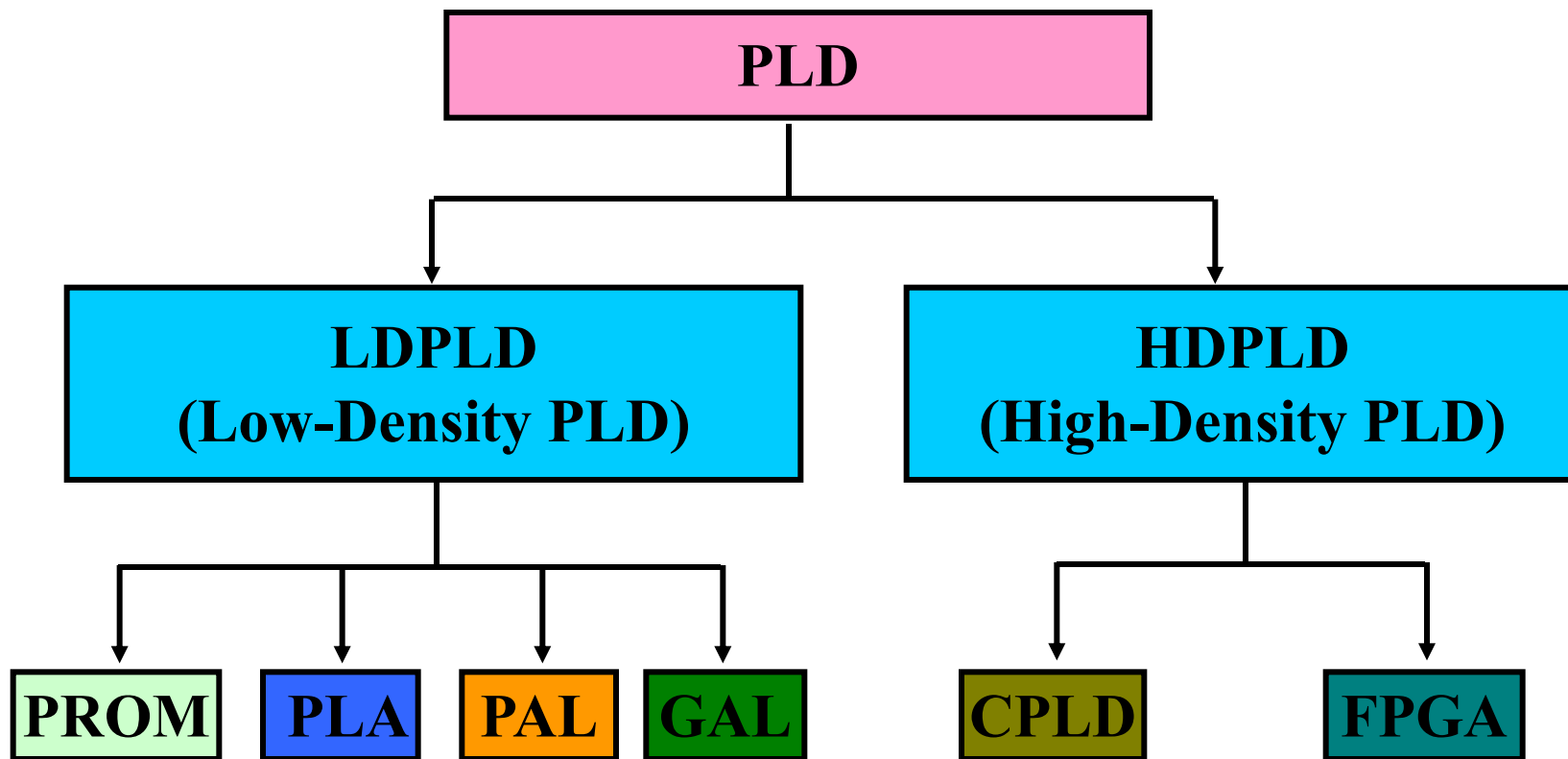

1) PROM — Programmable ROM

 

20世纪70年代初。


缺点：

- 只能实现标准与或式
- 芯片面积大
- 利用率低，不经济

用途：

- 存储器
- 函数表
- 显示译码电路

2) PLA — Programmable Logic Array

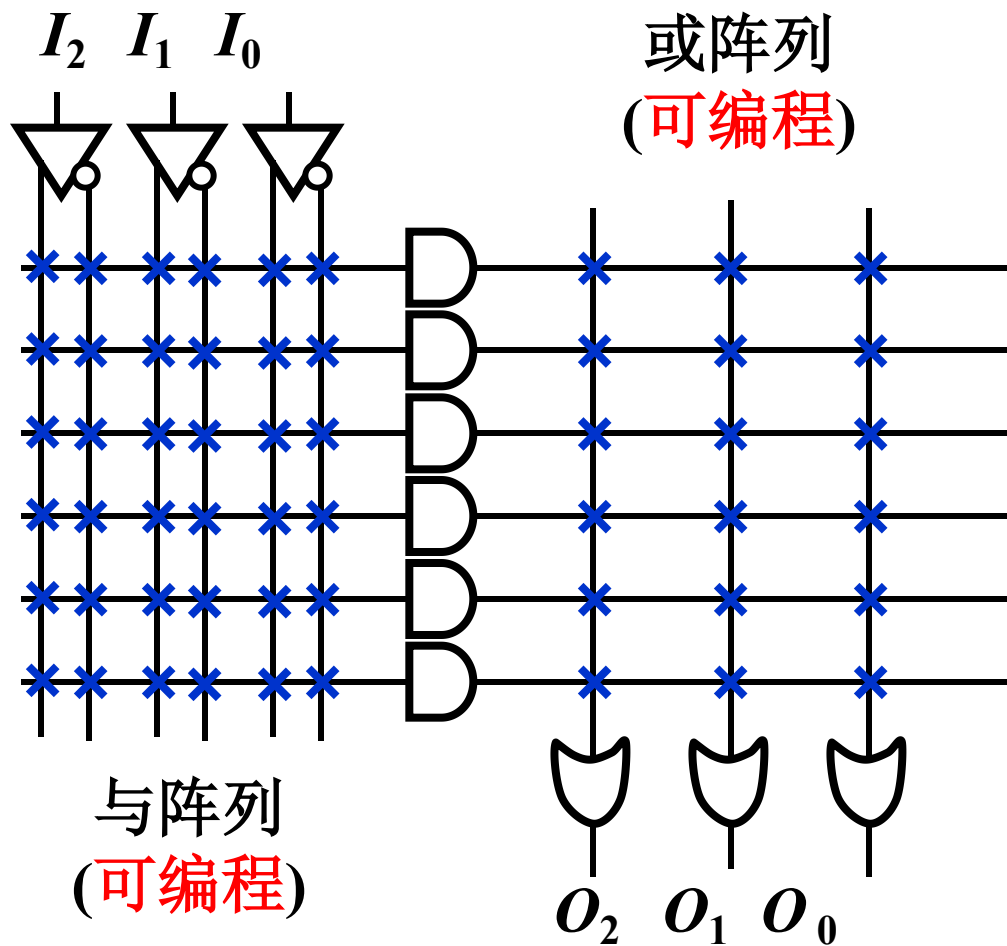

20世纪 70年代初。


优点：

- 与阵列或阵列都可编程
- 能实现最简与或式

缺点：

- 价格较高
- 资源利用率不高

3) PAL — Programmable Array Logic

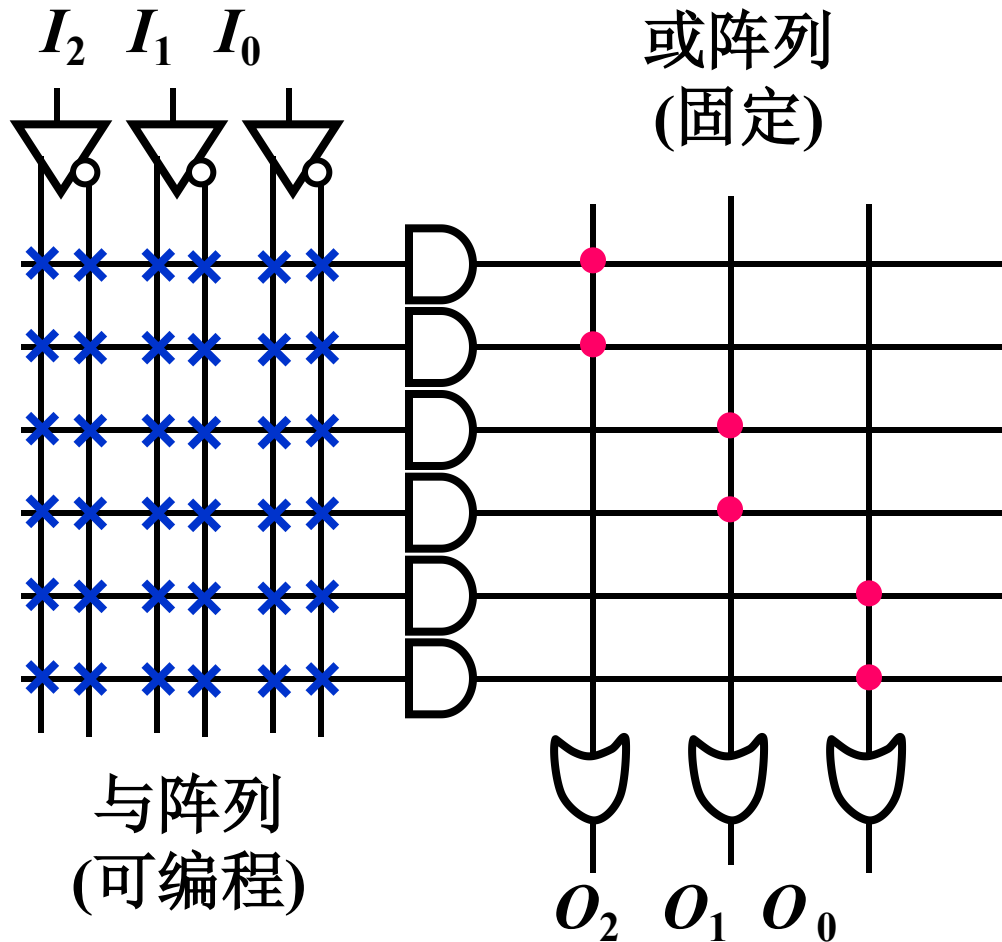

20世纪70年代末。


优点：

- 速度快
- 价格低
- 采用编程器现场编程

缺点：

- 输出方式固定
- 一次编程

4) GAL — Generic Array Logic

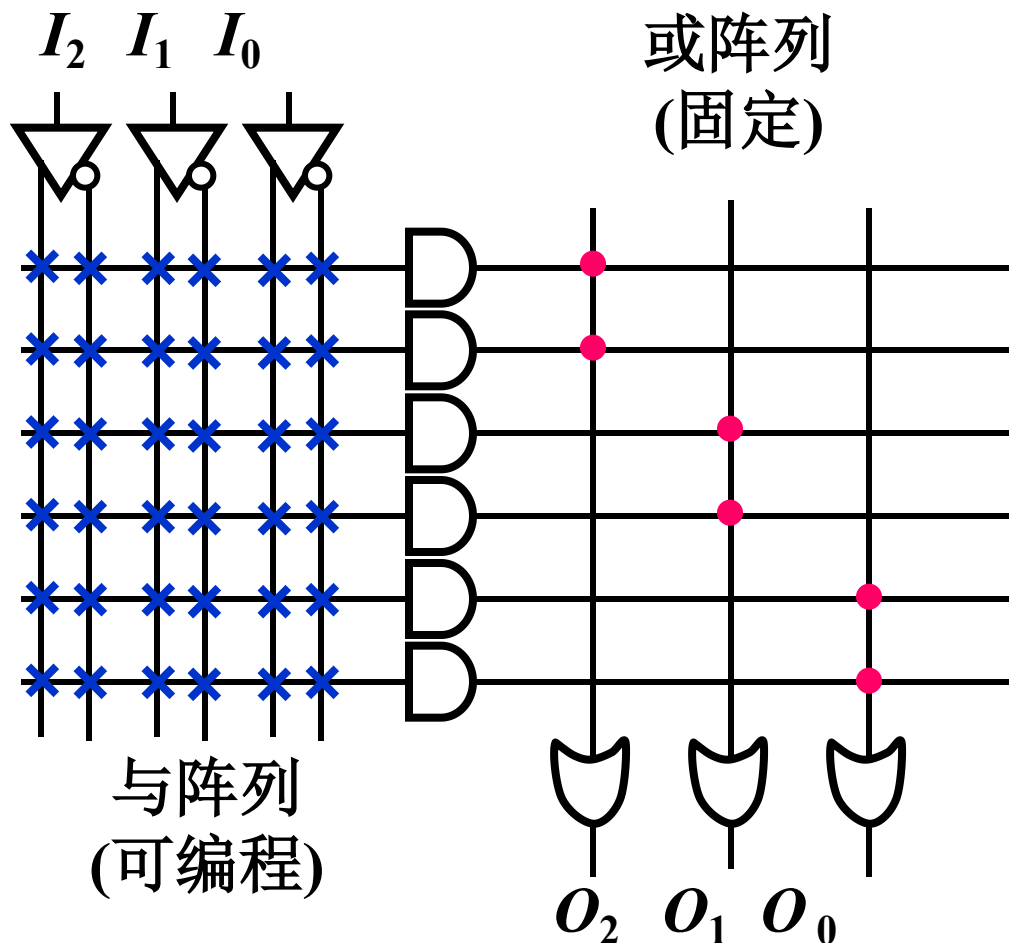

20世纪80年代初。

优点：

- 具有 PAL 的功能
- 采用逻辑宏单元使输出自行组态
- 功能更强，使用灵活，应用广泛


LDPLD的分类与结构

名称	与阵列	或阵列	输出部分
PROM	固定	可编程	固定
PLA	可编程	可编程	固定
PAL	可编程	固定	固定
GAL	可编程	固定	可配置

5)CPLD (Complex PLD) & FPGA(Field Programmable Gate Array)*28-30


20世纪 80年代中

①逻辑单元

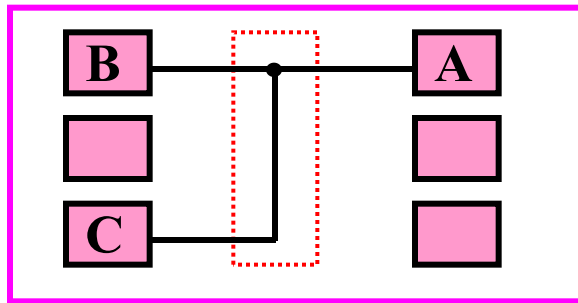

CPLD逻辑单元大


变量数通常约为20
~28个

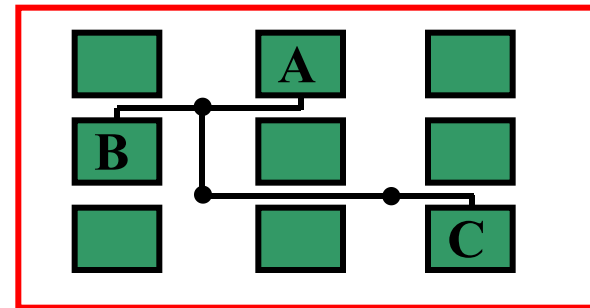

FPGA逻辑单元小


输入变量通常4~8个，输出1~2个

②逻辑单元间互连

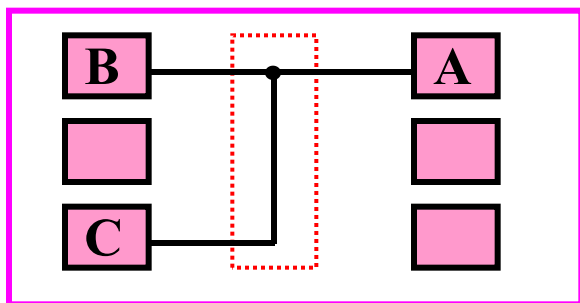

集总式互连


总线上任意一对输入端与输出端之间的延时相等，且是可预测的。

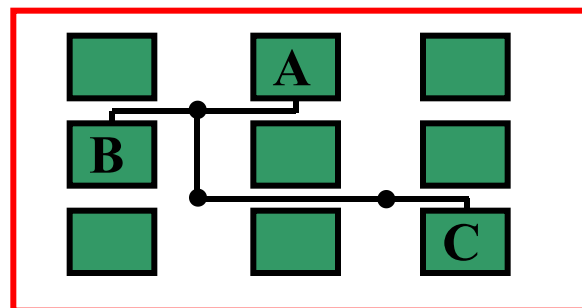


分布式互连

互连方式较多，实现同一个功能可能有不同的方案，其延时是不等的。

③ 编程工艺

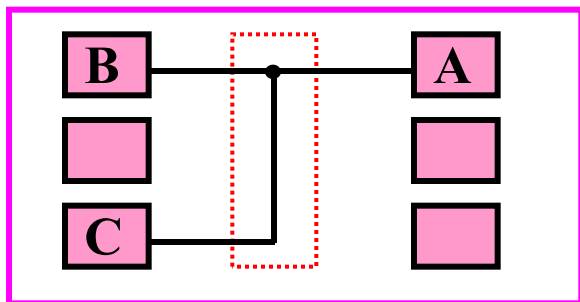

**EPROM、
E²PROM、
Flash工艺**

 

**SRAM、
反熔丝工艺**