

数字电路与逻辑设计B

第十讲

南京邮电大学


电子与光学工程学院

臧裕斌

五、全加器


- 1.四位串行进位全加器
- 2.四位超前进位全加器

0. 回顾：半加器与全加器

 

$$S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

$$CO = AB$$

 

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$

$$C_i = A_i B_i + C_{i-1} (A_i \oplus B_i)$$

1. 四位串行进位全加器

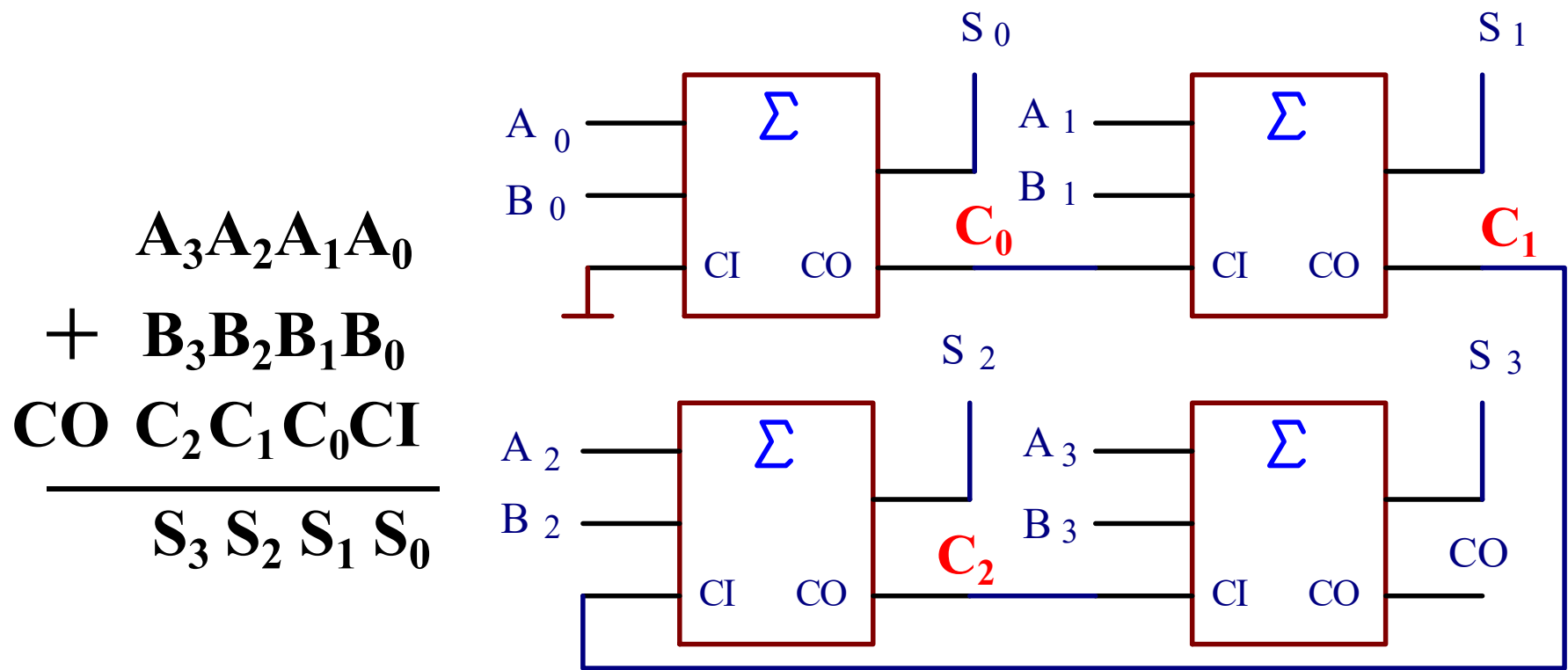


图 3.2.36

$$\begin{array}{r}
 A_3 A_2 A_1 A_0 \\
 + B_3 B_2 B_1 B_0 \\
 \hline
 CO \quad C_2 C_1 C_0 CI \\
 \hline
 S_3 \quad S_2 \quad S_1 \quad S_0
 \end{array}$$

$$S_0 = f_0 (A_0, B_0, CI)$$

3变量

$$C_0 = g_0 (A_0, B_0, CI)$$

$$S_1 = f_1 (A_1, B_1, A_0, B_0, CI)$$

5变量

$$C_1 = g_1 (A_1, B_1, A_0, B_0, CI)$$

$$S_2 = f_2 (A_2, A_1, A_0, B_2, B_1, B_0, CI)$$

7变量

$$C_2 = g_2 (A_2, A_1, A_0, B_2, B_1, B_0, CI)$$

$$S_3 = f_3 (A_3, A_2, A_1, A_0, B_3, B_2, B_1, B_0, CI)$$

9变量

$$CO = g_3 (A_3, A_2, A_1, A_0, B_3, B_2, B_1, B_0, CI)$$

变量数增加，函数复杂

2. 四位超前进位全加器74283


$$S_3 = A_3 \oplus B_3 \oplus C_2$$

$$S_2 = A_2 \oplus B_2 \oplus C_1$$

$$S_1 = A_1 \oplus B_1 \oplus C_0$$

$$S_0 = A_0 \oplus B_0 \oplus CI$$

$$A_0 \oplus B_0$$

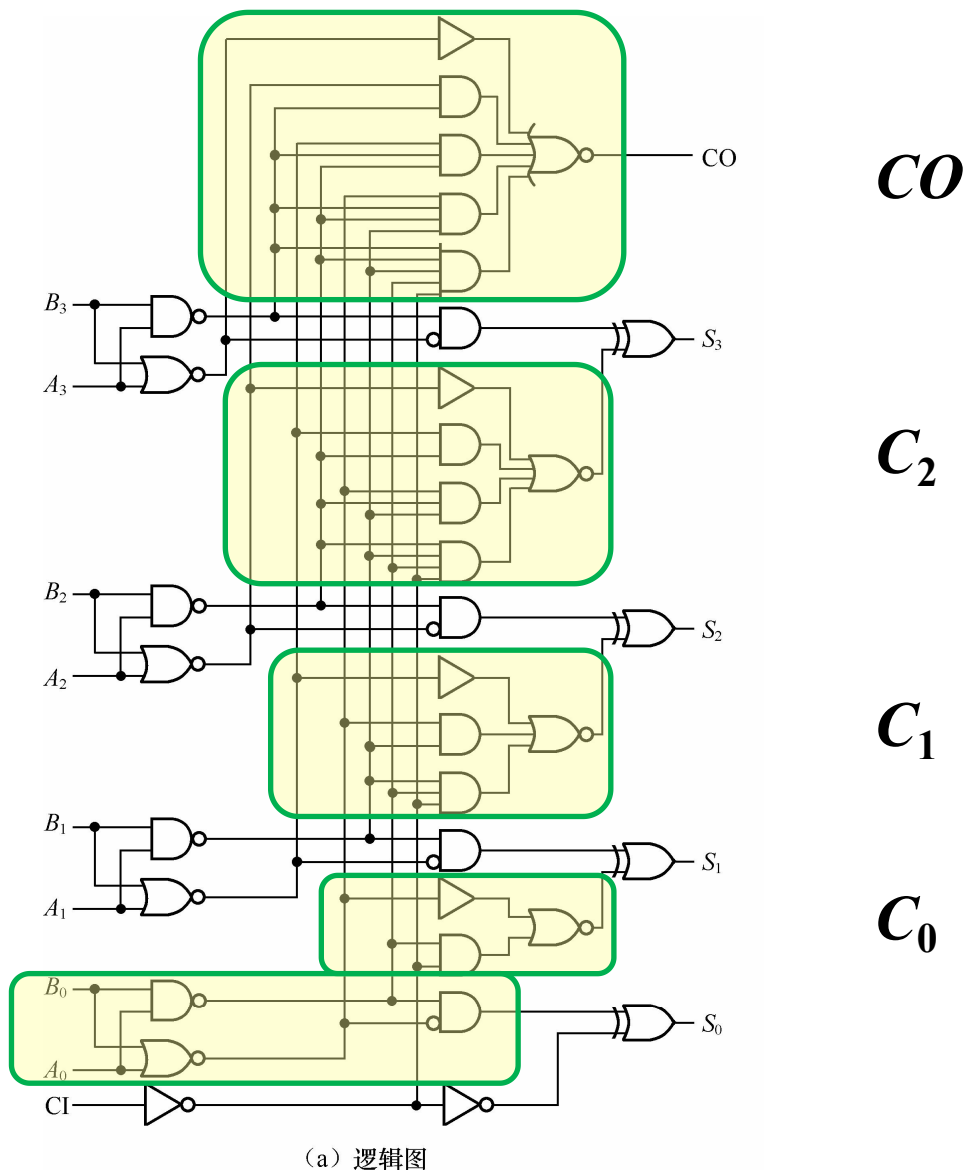

$$\begin{array}{r}
 \mathbf{A_3A_2A_1A_0} \\
 + \mathbf{B_3B_2B_1B_0} \\
 \mathbf{CO \ C_2C_1C_0CI} \\
 \hline
 \mathbf{S_3 \ S_2 \ S_1 \ S_0}
 \end{array}$$

 


图 3.2.38 (b) 简化符号

六、基于MSI的 组合逻辑电路设计

例 已知BCD码 $(A_3A_2A_1A_0.a_3a_2a_1a_0)_{8421BCD}$ ，试设计一个电路将该数四舍五入。

S1.判断BCD码小数部分 $(a_3a_2a_1a_0)_{8421BCD}$ 是否大于等于5


S2.对BCD码整数部分 $(A_3A_2A_1A_0)_{8421BCD}$ 执行加法（0或1）操作

S3.判断中间结果是否合法


S4.对中间结果进行修正（加0000或0110）

$$\begin{array}{r}
 A_3A_2A_1A_0 \\
 + \quad \quad 0/1 \\
 \hline
 C_3C_2C_1C_0 \\
 + \quad 0000/0110 \\
 \hline
 F_4F_3F_2F_1F_0
 \end{array}$$

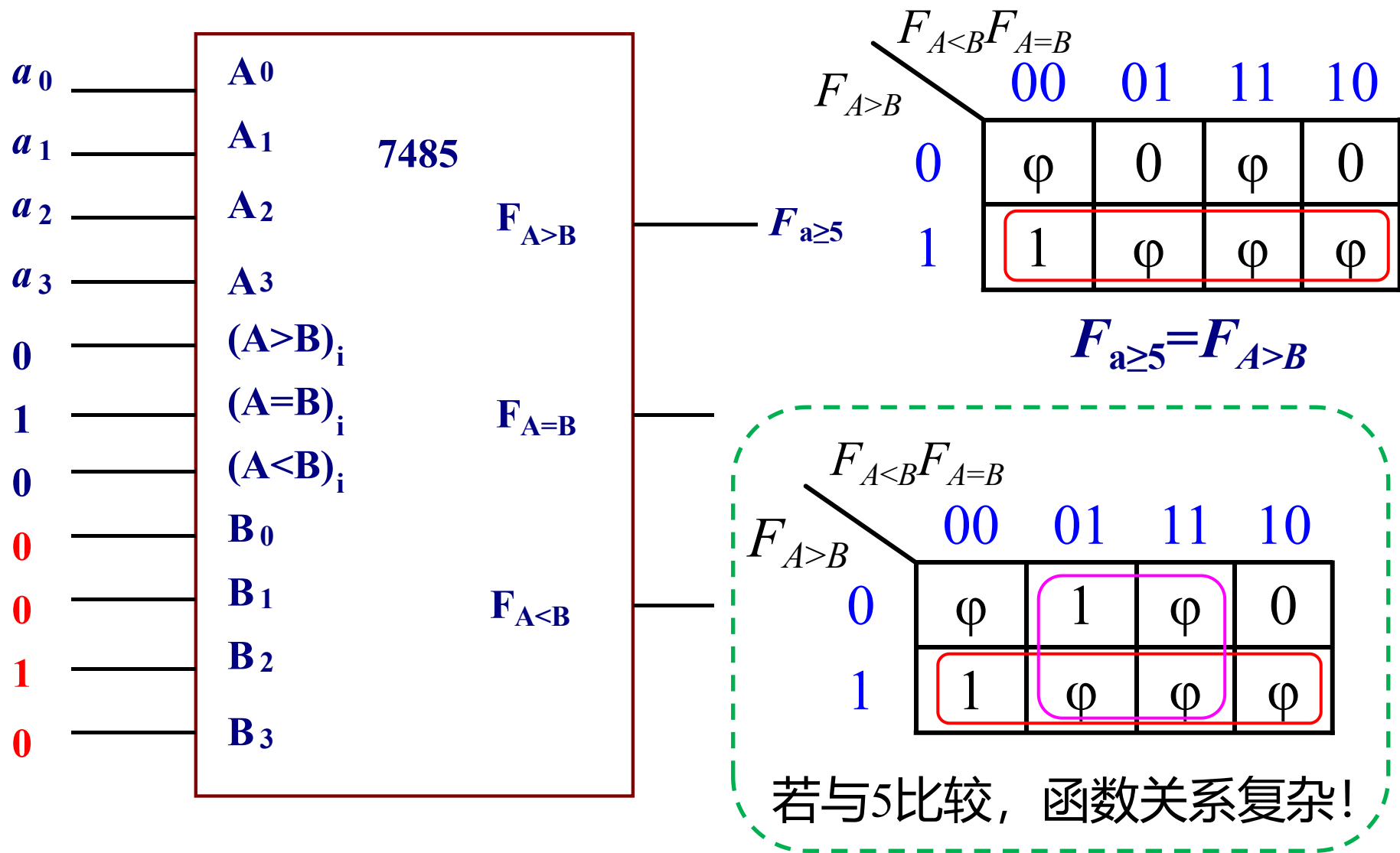S1. 判断BCD码小数部分 $(a_3a_2a_1a_0)_{8421\text{BCD}}$ 是否大于等于5



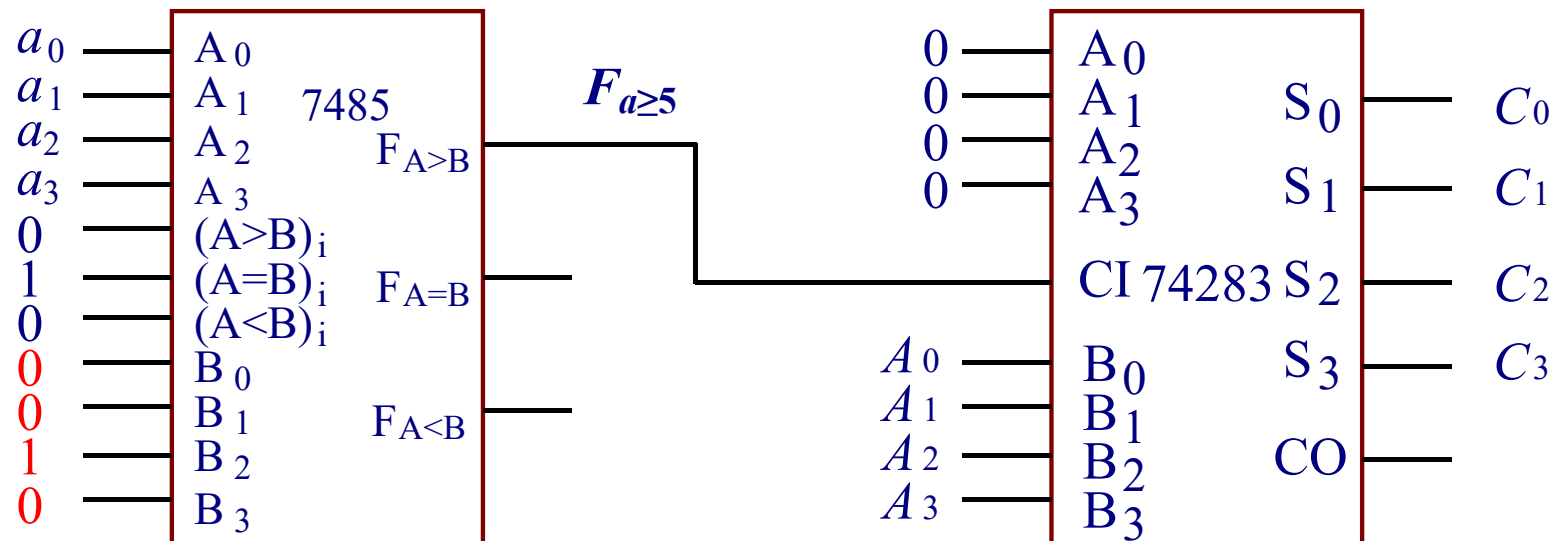
S2.对BCD码整数部分 $(A_3A_2A_1A_0)_{8421BCD}$ 执行加法（0或1）操作




| $F_{a \geq 5}$ | CI |
|----------------|------|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

$$CI = F_{a \geq 5}$$

S3.判断中间结果是否合法

 

S4.对中间结果进行修正（加0000或0110）

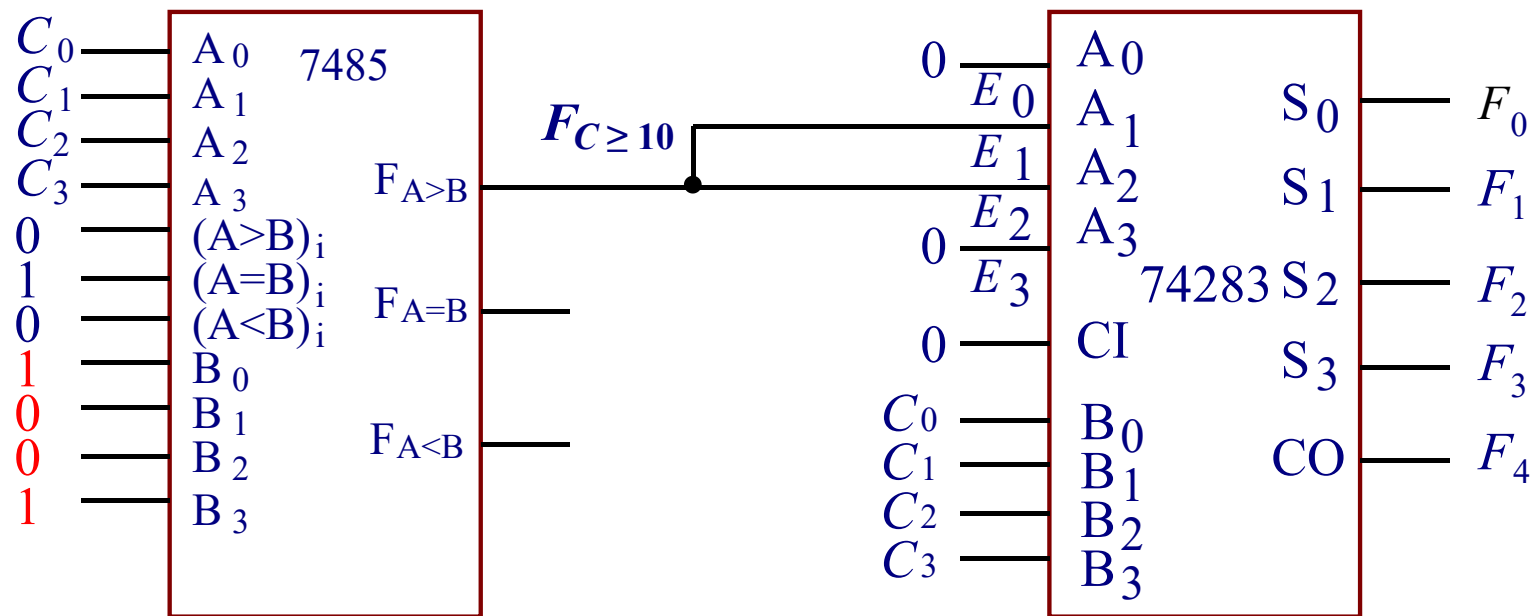


| $F_{C \geq 10}$ | $E_3 E_2 E_1 E_0$ |
|-----------------|-------------------|
| 0 | 0 0 0 0 |
| 1 | 0 1 1 0 |

$$E_2 = E_1 = F_{C \geq 10}$$

$$E_3 = E_0 = 0$$


电路整体:

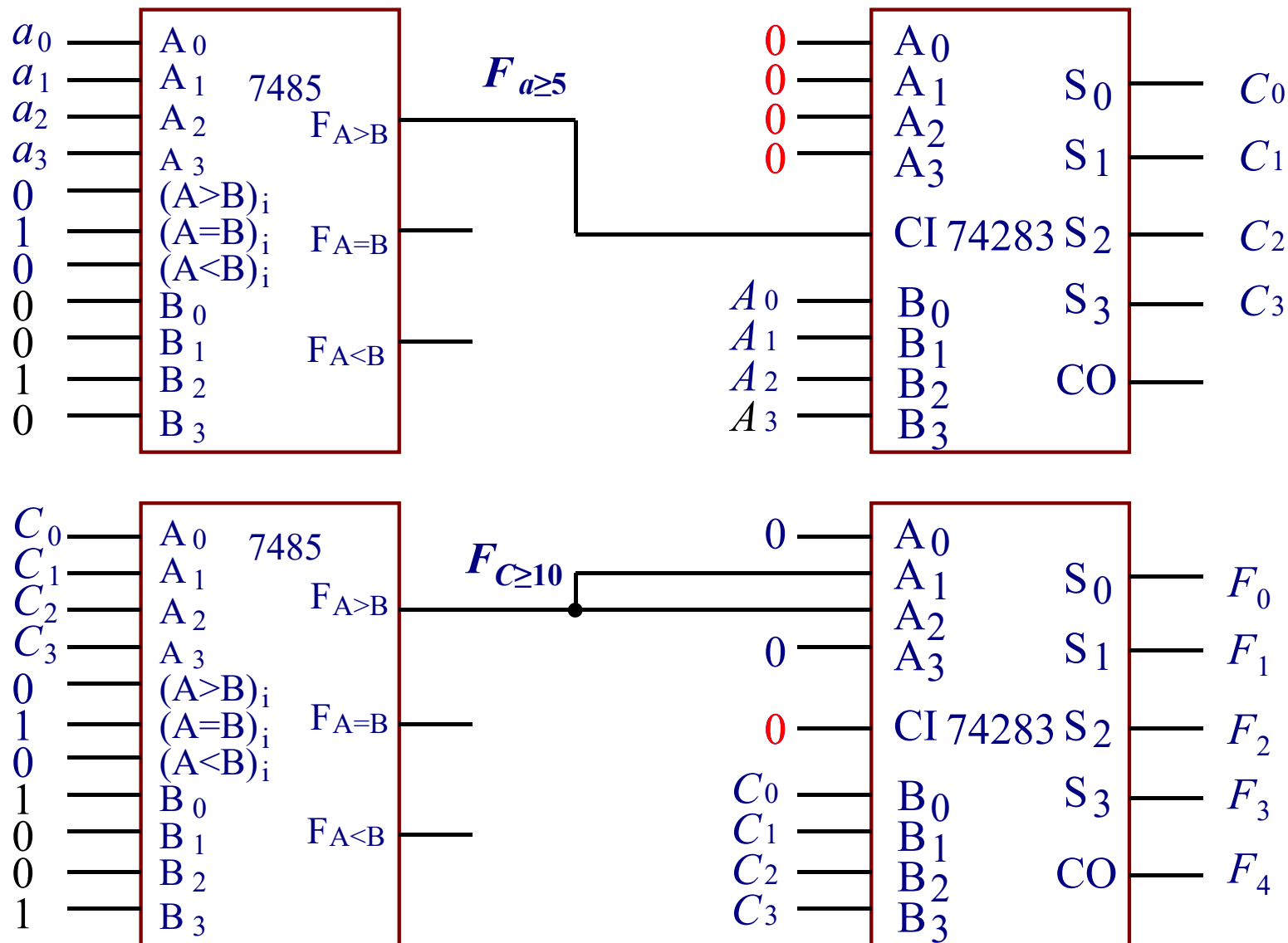

再思考：电路优化


能否实现四舍五入的同时进行修正？

未充分利用

 

$$\begin{array}{r}
 A_3 A_2 A_1 A_0 \\
 + \quad \quad \quad 0/1 \\
 \hline
 C_3 C_2 C_1 C_0 \\
 + \quad 0000/0110 \\
 \hline
 F_4 F_3 F_2 F_1 F_0
 \end{array}$$

未充分利用

 

$A_3A_2A_1A_0$ $F_{A=9}$

0 0 0 0 0

⋮

1 0 0 0 0

1 **0** **0** **1** **1**

1 0 1 0 φ

1 **0** **1** **1** φ

1 1 0 0 φ

1 **1** **0** **1** φ

1 1 1 0 φ


1 **1** **1** **1** φ

| A_1A_0 | | | | | |
|----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A_3A_2 | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| | 00 | | | | |
| | 01 | | | | |
| | 11 | φ | φ | φ | φ |
| | 10 | | 1 | φ | φ |

$$F_{A=9} = A_3A_0$$

| $F_{A=9}$ | $F_{a \geq 5}$ | $F_{C \geq 10}$ |
|-----------|----------------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
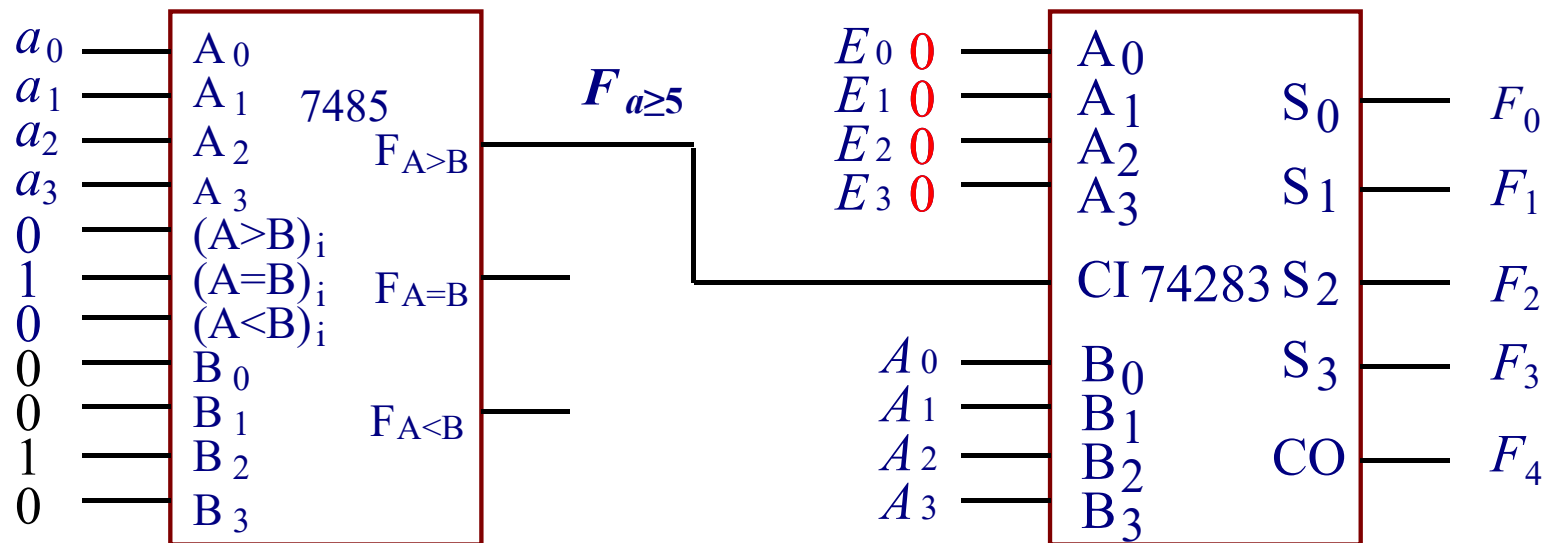
$$\begin{aligned}
 F_{C \geq 10} &= F_{A=9}F_{a \geq 5} \\
 &= A_3A_0F_{a \geq 5}
 \end{aligned}$$



| $F_{C \geq 10}$ | $E_3 E_2 E_1 E_0$ |
|-----------------|-------------------|
| 0 | 0 0 0 0 |
| 1 | 0 1 1 0 |

$$E_2 = E_1 = F_{C \geq 10} = A_3 A_0 F_{a \geq 5}$$

$$E_3 = E_0 = 0$$

优化后的电路：


 



图 3.2.43

 思考题1: $(A_3A_2A_1A_0)_{8421BCD} + (B_3B_2B_1B_0)_{8421BCD} = (000C_4C_3C_2C_1C_0)_{8421BCD}$,
若产生非法码, 要进行加0110修正, 在以下图中标注输出端 $C_4C_3C_2C_1C_0$ 。



作答

 思考题2: $(A_3A_2A_1A_0)_{8421BCD} + (B_3B_2B_1B_0)_{8421BCD} = (000C_4C_3C_2C_1C_0)_{8421BCD}$,
若产生进位, 要进行加0110修正, 在以下图中标注输出端 $C_4C_3C_2C_1C_0$ 。



作答

作业题

3.13(1)(3)

3.18

3.20

3.3 竞争和冒险

一、竞争和冒险的概念

1. 竞争

2. 冒险

二、冒险的消除方法

1. 增加多余项，消除逻辑冒险

3.4 Verilog描述组合电路

一、门级建模

1. 2-4线译码器

2. 4位全加器

二、数据流建模

1. 2选1数据选择器


2. 4位全加器

3. 2-4线译码器

3.3 竞争和冒险

观察:

描述逻辑函数 $F = AC + \bar{A}B$ 的电路

 

分析时, 假设各门的延迟时间均为 t_{pd} , 且 $C=B=1$

- 事实上，在 $B=C=1$ 时， $F=1$!

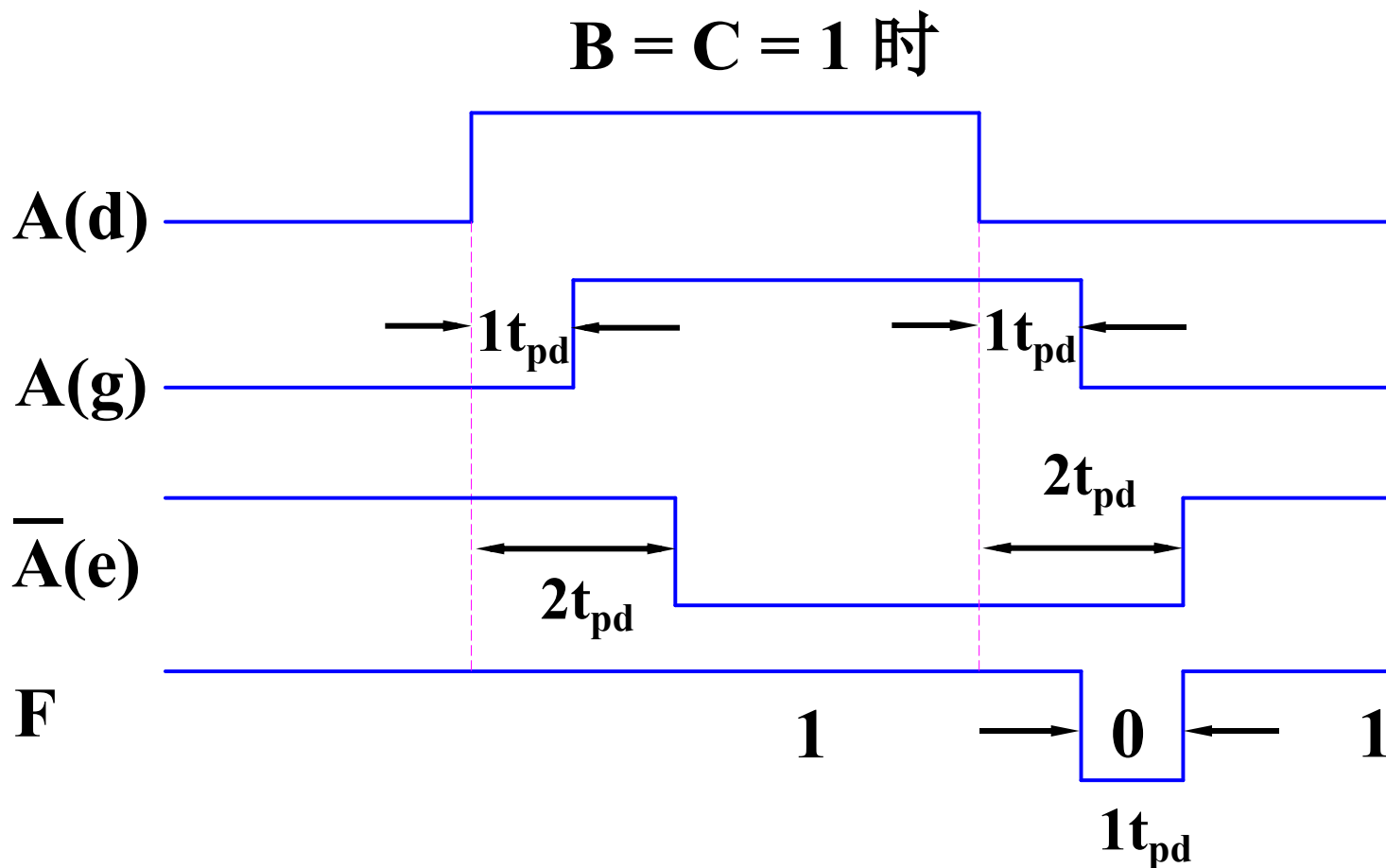


图 3.3.2 冒险的产生

3.3 竞争和冒险

一、竞争和冒险的概念

1. 竞争

(1) 由于连线和集成门有一定的延迟时间，致使同一输入信号经过不同路径到达输出端有先有后
(1个或1个以上输入信号变化) ；

(2) 多个输入信号同时变化，由于变化的快慢不同，致使多个输入信号到达输出端有先有后
(2个或2个以上输入信号变化) 。

2.冒险

(1) 冒险的概念

(2) 冒险的分类

① 按短暂尖峰极性

1型冒险和0型冒险

② 按产生短暂尖峰的原因

逻辑冒险:由于输入信号经过的路径不同而引起的冒险

功能冒险:由于若干个信号同时变化,变化的快慢不同而引起的冒险

二、竞争和冒险的判别

1) 逻辑冒险的判别

(1) 代数法

$F = A + \bar{A}$ （对应0型逻辑冒险的判别式）

$F = A \cdot \bar{A}$ （对应1型逻辑冒险的判别式）

以上两式有时亦称为竞争冒险的判别式，只要根据电路写出的逻辑式在一定的条件下，能转化成判别式的形式，就说明在一定条件下，可能存在冒险。

代数法判断的核心与步骤:

- (a)判断表达式中是否有变量同时以原、反变量的形式存在;
- (b)若有, 则将其余变量取某固定值, 看能否转化成判别式。

(2) 卡诺图法


方法：两个卡诺圈部分相切，而这个相切部分又没有被另外的卡诺圈包围，则可能存在逻辑冒险。

条件：相切部分取值相同的变量此时的取值组合。

卡诺圈相切示意图


卡诺图法判断逻辑冒险的原理

 例1 $F = A C + B \bar{C} + \bar{A} \bar{C}$ 。



几何相邻或对称相邻的“1”格，被两个卡诺圈分别**独自**包围，称卡诺圈相切。

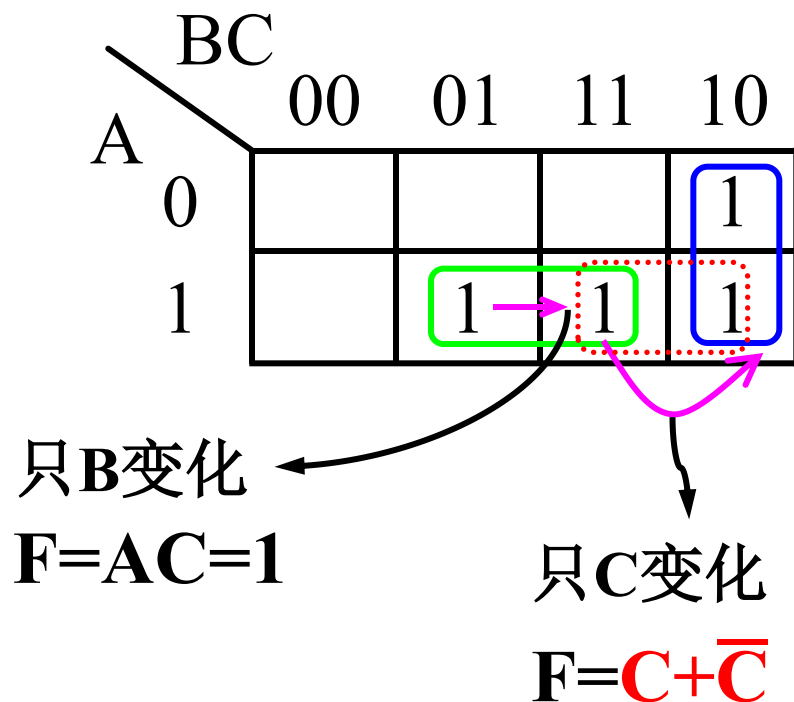例2： 判别函数 $F = A C + \bar{B} C$ 是否存在逻辑冒险现象



变量取值在卡诺圈内变化，不存在逻辑冒险；

变量取值在相切的卡诺圈跳变时，而这个相切部分又没有被另外的卡诺圈包围，则可能存在逻辑冒险。

$A = B = 1$ 时，存在0型逻辑冒险。

例3: $F = B \bar{C} + \bar{A} \bar{B} + A C D$ 。试判断是否存在逻辑冒险。


| | | CD | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| AB | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 01 | 1 | 1 | | |
| | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| | 10 | | | 1 | |

在 $AC = 00$ 时，或
在 $BCD = 011$ 时，或
在 $ABD = 111$ 时，
存在0型逻辑冒险。


三、竞争和冒险的规避

 1. 增加多余项，消除逻辑冒险


当输入变量取值在卡诺圈内部变化时，不会存在逻辑冒险，因此可以通过增加多余卡诺圈的方法，消除逻辑冒险。



2.加滤波电容（对输出波形边沿要求不高的情况下运用）

 

3.加取样脉冲

 


其中， F 和 F^* 分别表示组合电路加取样脉冲之前、之后的输出。

3.4 Verilog描述组合逻辑电路

一、门级建模（描述电路结构）

1. 2-4线译码器

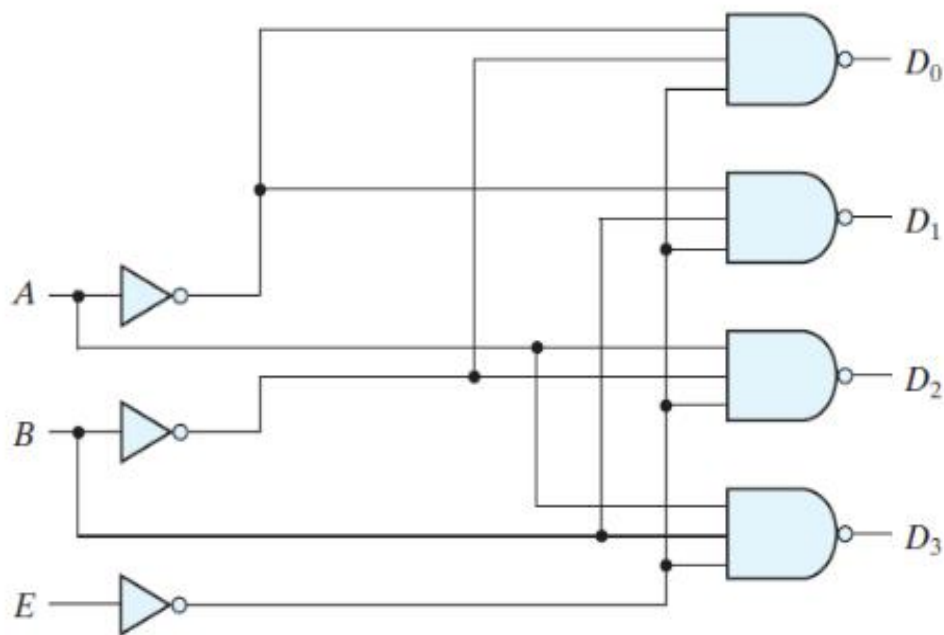


| <i>E</i> | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>D</i> ₀ | <i>D</i> ₁ | <i>D</i> ₂ | <i>D</i> ₃ |
|----------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | <i>X</i> | <i>X</i> | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

```

module decoder_2x4_gates (D, A, B, E);
output [3:0] D;
input A,B;
input E;
wire A_not, B_not, E_not;
not
    G1 (A_not, A),
    G2 (B_not, B),
    G3 (E_not, E);
nand
    G4 (D[0], A_not, B_not, E_not),
    G5 (D[1], A_not, B, E_not),
    G6 (D[2], A, B_not, E_not),
    G7 (D[3], A, B, E_not);
endmodule

```

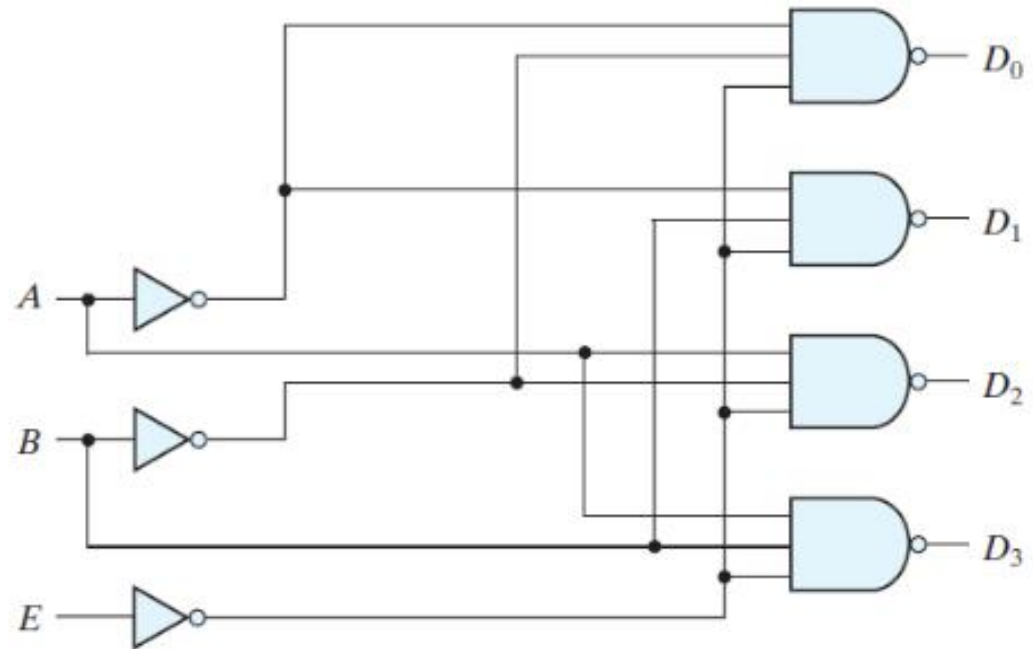

2. 加法器

1). 1位半加器

//module half_adder (S, C, x, y); 1995版

//output S, C;


//input x,y;

module half_adder (output S, C, input x, y); 2001、2005版

xor (S, x, y);

and (C, x, y);

endmodule

 

2). 1位全加器

```
//module full_adder (S, C, x, y, z); 1995版
```

```
//output S, C;
```

```
//input x, y, z;
```

```
module full_adder (output S, C, input x, y, z); 2001、2005版
```

```
wire S1, C1, C2;
```


```
//Instantiate half adders
```

```
half_adder HA1 (S1, C1, x, y);
```

```
half_adder HA2 (S, C2, S1, z);
```


```
or G1 (C, C2, C1);
```

```
endmodule
```

 

 3). 4位全加器

```
//module ripple_carry_4_bit_adder (S, C4, A, B, C0); //1995版
//output [3:0] S;
//output C4;
//input [3:0] A, B;
//input C0;
module ripple_carry_4_bit_adder (output [3:0] S, output C4,
input [3:0] A, B, input C0); //2001、2005版
wire C1, C2, C3;
//Instantiate chain of full adders
full_adder FA0 (S[0], C1, A[0], B[0], C0),
              FA1 (S[1], C2, A[1], B[1], C1),
              FA2 (S[2], C3, A[2], B[2], C2),
              FA3 (S[3], C4, A[3], B[3], C3);
endmodule
```



```
module ripple_carry_4_bit_adder (output
[3:0] S, output C4, input [3:0] A, B, input
C0);
```

```
wire C1, C2, C3;
```

```
full_adder FA0 (S[0], C1, A[0], B[0], C0),
               FA1 (S[1], C2, A[1], B[1], C1),
               FA2 (S[2], C3, A[2], B[2], C2),
               FA3 (S[3], C4, A[3], B[3], C3);
```

```
endmodule
```

```
module full_adder (output S, C, input x, y, z);
```

```
wire S1, C1, C2;
```

```
half_adder HA1 (S1, C1, x, y);
```

```
half_adder HA2 (S, C2, S1, z);
```

```
or G1 (C, C2, C1);
```




```
endmodule
```

```
module half_adder (output S, C, input x, y);
```

```
xor (S, x, y);
```

```
and (C, x, y);
```

```
endmodule
```

   

二、数据流建模（描述逻辑功能）

1. 2选1数据选择器

```
//dataflow description of two-to-one-line multiplexer  
module mux_2x1_df (m_out, A, B, select);  
output m_out;  
input A, B;  
input select;  
assign m_out = (select)? A : B;  
endmodule
```

2. 4位全加器

```
//dataflow description of four-bit adder  
module binary_adder (  
    output [3:0] S,  
    output C_out,  
    input [3:0] A, B,  
    input C_in  
);  
assign {C_out, S} = A + B + C_in;  
endmodule
```

3. 2-4线译码器

```
module decoder_2x4_df (  
    output [3:0] D,  
    input A, B, enable  
);  
    assign D[0] = !((!A) && (!B) && (!enable))  
           D[1] = !((!A) && B && (!enable)),  
           D[2] = !(A && (!B) && (!enable)),  
           D[3] = !(A && B && (!enable));  
endmodule
```

